

Grupo ARCOS

**uc3m** | Universidad **Carlos III** de Madrid

## Tema 4 (II) El procesador


Estructura de Computadores  
Grado en Ingeniería Informática

# Contenidos

1. Elementos de un computador
2. Organización del procesador
3. La unidad de control
4. Ejecución de instrucciones
5. **Diseño de la unidad de control**
  - a) Tareas en el diseño de una unidad de control
  - b) Unidad de control almacenada
  - c) Unidad de control en WepSIM
  - d) Ejemplo de juego de instrucciones microprogramado
6. Modos de ejecución
7. Interrupciones
8. Arranque de un computador
9. Prestaciones y paralelismo

# Señales de control

Recordatorio

 



**Recordatorio**



# Contenidos

1. Elementos de un computador
2. Organización del procesador
3. La unidad de control
4. Ejecución de instrucciones
5. **Diseño de la unidad de control**
  - a) **Tareas en el diseño de una unidad de control**
  - b) Unidad de control almacenada
  - c) Unidad de control en WepSIM
  - d) Ejemplo de juego de instrucciones microprogramado
6. Modos de ejecución
7. Interrupciones
8. Arranque de un computador
9. Prestaciones y paralelismo

# Unidad de control

  

- ▶ Cada una de las **señales de control** es **función** del valor de:
  - ▶ El contenido del **RI**
  - ▶ El contenido de **RE**
  - ▶ El **momento del tiempo**


# Diseño de la unidad de control

- Para cada instrucción máquina:

1. Definir el comportamiento en lenguaje de transferencia de registro (RT) en cada ciclo de reloj
2. Traducir el comportamiento a valores de cada señal de control en cada ciclo de reloj
3. Diseñar un circuito que genere el valor de cada señal de control en cada ciclo de reloj


**Instrucción**

*mv R0 R1*


 


Secuencia de **operaciones elementales**

 1.  $RI \leftarrow [PC]$
2.  $PC++$
3. decodificación
4.  $R0 \leftarrow R1$



  
Secuencia de **señales de control** por cada operación elemental




**Circuito** que genera señales:

- a) Control cableado
- b) Control microprogramado

a)

 

b)

 

# Ejemplo

- ▶ Diseño de una unidad de control para un juego de 4 instrucciones máquina:
- ▶ Instrucciones a considerar:
  - ▶ `add Rd, Rf:`      `Rd <- Rd + Rf`
  - ▶ `lw Rd, dir:`      `Rd <- MP[dir]`
  - ▶ `sw Rf, dir:`      `MP[dir] <- Rf`
  - ▶ `bz R, dir:`      `if (R==0) PC <- dir`




# Diseño de la unidad de control

- Para cada instrucción máquina:

1. Definir el comportamiento en lenguaje de transferencia de registro (RT) en cada ciclo de reloj
2. Traducir el comportamiento a valores de cada señal de control en cada ciclo de reloj
3. Diseñar un circuito que genere el valor de cada señal de control en cada ciclo de reloj


**Instrucción**

*mv R0 R1*


 


Secuencia de **operaciones elementales**

 1.  $RI \leftarrow [PC]$
2.  $PC++$
3. decodificación
4.  $R0 \leftarrow R1$




  Secuencia de **señales de control** por cada operación elemental




**Circuito** que genera señales:  
a) Control cableado  
b) Control microprogramado

a)

 


b)

 
 
# Máquina de estados para ejemplo

add rd, rf  
lw rd, dir  
sw Rf, dir  
bz R, dir



Ejemplo para un computador  
con solo 4 instr. máquina


# Diseño de la unidad de control

- Para cada instrucción máquina:

1. Definir el comportamiento en lenguaje de transferencia de registro (RT) en cada ciclo de reloj
2. Traducir el comportamiento a valores de cada señal de control en cada ciclo de reloj
3. Diseñar un circuito que genere el valor de cada señal de control en cada ciclo de reloj


**Instrucción**

*mv R0 R1*


 


Secuencia de **operaciones elementales**

 1.  $RI \leftarrow [PC]$
2.  $PC++$
3. decodificación
4.  $R0 \leftarrow R1$



  
Secuencia de **señales de control** por cada operación elemental




**Circuito** que genera señales:

- a) Control cableado
- b) Control microprogramado

a)


 


b)

 

  
# Técnicas de control

- **Dos técnicas** de diseñar y construir una unidad de control:
  - a) **Lógica cableada**
  - b) **Lógica almacenada (microprogramación)**



 
# Unidad de control cableada

- ▶ Construcción mediante puertas lógicas, siguiendo los métodos de diseño lógico.
- ▶ Características:
  - ▶ **Ventajas:**
    - ▶ Muy rápida (usado en computadores RISC)
  - ▶ **Inconvenientes:**
    - ▶ Laborioso y costoso el diseño y puesta a punto del circuito.
    - ▶ Difícil de modificar: rediseño completo.


 
# Unidad de control almacenada. Microprogramación


- ▶ Idea básica:  
Emplear una memoria (**memoria de control**)  
donde almacenar las señales de cada  
ciclo de cada instrucción.
- ▶ Características:
  - ▶ Fácil modificación
    - ▶ Actualización, ampliación, etc..
    - ▶ Ej.: Ciertas consolas, *routers*, etc.
  - ▶ Fácil tener instrucciones complejas
    - ▶ Ej.: Rutinas de diagnóstico, etc.
  - ▶ Fácil tener varios juegos de instrucciones
    - ▶ Se pueden emular otros computadores.
  - ▶ HW simple  $\Rightarrow$  difícil microcódigo



# Contenidos


1. Elementos de un computador
2. Organización del procesador
3. La unidad de control
4. Ejecución de instrucciones
5. **Diseño de la unidad de control**
  - a) Tareas en el diseño de una unidad de control
  - b) **Unidad de control almacenada**
  - c) Unidad de control en WepSIM
  - d) Ejemplo de juego de instrucciones microprogramado
6. Modos de ejecución
7. Interrupciones
8. Arranque de un computador
9. Prestaciones y paralelismo
 
# Estructura general de una unidad de control microprogramada





 
# Estructura general de una unidad de control microprogramada



 
# Formato de las microinstrucciones

- ▶ **Formato de la microinstrucción:**  
especifica el n.º de bits y el significado de cada uno de ellos.




- ▶ Las señales se agrupan por **campos**:
  - ▶ Señales triestado de acceso a bus
  - ▶ Señales de gobierno de la ALU
  - ▶ Señales de gobierno del banco de registros
  - ▶ Señales de gobierno de la memoria
  - ▶ Señales de control de los multiplexores
 
# Estructura general de una unidad de control microprogramada



# Unidad de control almacenada.


## Microinstrucciones

 

- ▶ **Microinstrucción:** A cada palabra que define el valor de cada señal de control en un ciclo de una instrucción/fetch/CRI
- ▶ **Las microinstrucciones**
  - ▶ tienen un bit por cada señal de control.
  - ▶ cadena de 1's y 0's que representa el estado de cada señal de control durante un período de una instrucción.

# Unidad de control almacenada.

## Microprograma y microcódigo

 


- ▶ **Microprograma:** conjunto ordenado de microinstrucciones, que representan el cronograma de una instrucción máquina.
- ▶ **Microcódigo:** conjunto de los microprogramas de una máquina.

# Ejemplo: Máquina de estados

 
Ejemplo para un computador  
con solo 4 instruc. máquina

```
add rd, rf
lw rd, dir
sw Rf, dir
bz R, dir
```



# Ejemplo: microinstrucciones asociadas

 Ejemplo para un computador con solo 4 instruc. máquina



# Ejemplo: Microcódigo

```
add r1, r2
lw r1, dir
bz dir
sw r1
```

|         | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | LE | MA | MB1 | MB0 | M1 | M2 | M7 | R | W | Ta | Td |   |       |     |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-----|----|----|----|---|---|----|----|---|-------|-----|
| μfetch0 | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 1  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0 | fetch |     |
| μfetch1 | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 1 | 0 | 1  | 0  |   |       |     |
| μfetch2 | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0 |       |     |
| μadd0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0   | 1  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 1  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0 | 0     | add |
| μlw0    | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0 | lw    |     |
| μw1     | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 1 | 0 | 1  | 0  |   |       |     |
| μlw2    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 1  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0 |       |     |
| μsw0    | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0 | sw    |     |
| μsw1    | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 1  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0 |       |     |
| μsw3    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 | 1 | 1  | 1  |   |       |     |
| μbz0    | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 1  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0 | bz    |     |
| μbz1    | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0  | 0  | 0 |       |     |




# Contenido de la memoria de control



- ▶ **FETCH: traer sig. Instrucción**
  - ▶ Ciclo Reconocimiento Int.
  - ▶  $IR \leftarrow Mem[PC], PC++, \text{salto-a-C.O.}$
- ▶ **Microprograma:**  
uno por instrucción de ensamblador
  - ▶ Traer resto de operandos (si hay)
    - ▶ Actualizar PC en caso de más operandos
  - ▶ Realizar la instrucción
  - ▶ Salto a FETCH
 
# Estructura general de una unidad de control microprogramada



# Estructura de la unidad de control microprogramada




## ► Tres condiciones básicas:

1. Memoria de control suficiente para almacenar todos los microprogramas correspondientes a todas las instrucciones.
2. Procedimiento para asociar a cada instrucción su microprograma
  - Procedimiento que convierta el código de operación de la instrucción en la dirección de la memoria de control donde empieza su microprograma.
3. Mecanismo de secuenciación para ir leyendo las sucesivas microinstrucciones, y para bifurcar a otro microprograma cuando termina el que se está ejecutando.

## ► Dos alternativas:


1. Secuenciamiento explícito.
2. Secuenciamiento implícito.
 
# Estructura de UC microprogramada con secuenciamiento **explícito**




- ▶ Memoria de control guarda todos los  $\mu$ programas, donde cada  $\mu$ instrucción proporciona la  $\mu$ dirección de la  $\mu$ instrucción siguiente
- ▶ El CO representa la  $\mu$ Dirección de la primera  $\mu$ instrucción asociado a la instrucción máquina
 
# Estructura de UC microprogramada con secuenciamiento **explícito**




- ▶ Memoria de control guarda todos los  $\mu$ programas, donde cada  $\mu$ instrucción proporciona la  $\mu$ dirección de la  $\mu$ instrucción siguiente
- ▶ **Problema:** gran cantidad de memoria de control para el secuenciamiento de instrucciones, necesario almacena la  $\mu$ dirección siguiente
 
# Estructura de U.C. microprogramada con secuenciamiento **implícito**



- ▶ Memoria de control guarda todos los microprogramas de forma consecutiva en la memoria de control
- ▶ La ROM/PLA asocia a cada instrucción su microprograma (primera  $\mu$ dirección)
- ▶ Siguiendo  $\mu$ instrucción (+1),  $\mu$ bifurcaciones condicionales o  $\mu$ bucles
 
# Ejemplo de funcionamiento de una UC con secuenciación **implícito**




# Ejemplo de funcionamiento de una UC con secuenciación **implícito**

CO ROM (co2 $\mu$ Addr)

|   |                                                     |
|---|-----------------------------------------------------|
| 0 | $\mu$ Addr for 1 <sup>st</sup> $\mu$ I of $\mu$ P 0 |
| 1 | $\mu$ Addr for 1 <sup>st</sup> $\mu$ I of $\mu$ P 1 |
|   |                                                     |
| N | $\mu$ Addr for 1 <sup>st</sup> $\mu$ I of $\mu$ P N |
|   |                                                     |

Control Memory

 




# Ejemplo de funcionamiento de una UC con secuenciación **implícito**


CO ROM (co2 $\mu$ Addr)

|   |                                                     |
|---|-----------------------------------------------------|
| 0 | $\mu$ Addr for 1 <sup>st</sup> $\mu$ I of $\mu$ P 0 |
| 1 | $\mu$ Addr for 1 <sup>st</sup> $\mu$ I of $\mu$ P 1 |
|   |                                                     |
| N | $\mu$ Addr for 1 <sup>st</sup> $\mu$ I of $\mu$ P N |
|   |                                                     |

Control Memory

 

 
# Ejemplo de funcionamiento de una UC con secuenciación **implícito**



En el Registro de Instrucción el CO
 
# Ejemplo de funcionamiento de una UC con secuenciación **implícito**



# Ejemplo de funcionamiento de una UC con secuenciación **implícito**


CO ROM (co2 $\mu$ Addr)

0  $\mu$ Addr for 1<sup>st</sup>  $\mu$ I of  $\mu$ P 0

1  $\mu$ Addr for 1<sup>st</sup>  $\mu$ I of  $\mu$ P 1

N  $\mu$ Addr for 1<sup>st</sup>  $\mu$ I of  $\mu$ P N

Control Memory

 

# Ejemplo de funcionamiento de una UC con secuenciación **implícito**


CO ROM (co2 $\mu$ Addr)

0  $\mu$ Addr for 1<sup>st</sup>  $\mu$ I of  $\mu$ P 0

1  $\mu$ Addr for 1<sup>st</sup>  $\mu$ I of  $\mu$ P 1

N  $\mu$ Addr for 1<sup>st</sup>  $\mu$ I of  $\mu$ P N

Control Memory

 

# Ejemplo de funcionamiento de una UC con secuenciación **implícito**

CO ROM (co2 $\mu$ Addr)

0  $\mu$ Addr for 1<sup>st</sup>  $\mu$ I of  $\mu$ P 0

1  $\mu$ Addr for 1<sup>st</sup>  $\mu$ I of  $\mu$ P 1

N  $\mu$ Addr for 1<sup>st</sup>  $\mu$ I of  $\mu$ P N

Control Memory

fetch

$\mu$ I0

$\mu$ I1

$\mu$ IK (jump to  $\mu$ Prog)

$\mu$ P 1

$\mu$ I0


$\mu$ I1

$\mu$ IM (jump to fetch)

# Contenidos


1. Elementos de un computador
2. Organización del procesador
3. La unidad de control
4. Ejecución de instrucciones
5. **Diseño de la unidad de control**
  - a) Tareas en el diseño de una unidad de control
  - b) Unidad de control almacenada
  - c) **Unidad de control en WepSIM**
  - d) Ejemplo de juego de instrucciones microprogramado
6. Modos de ejecución
7. Interrupciones
8. Arranque de un computador
9. Prestaciones y paralelismo

# Unidad de control de WepSIM

 





# Unidad de control de WepSIM

 


# Unidad de control de WepSIM

 

# Unidad de control de WepSIM

 

# Unidad de control de WepSIM

 

# Ejemplos de saltos más frecuentes

## operaciones elementales con la UC

- ▶ **Salto a la dirección 000100011100 (12 bits) si Z = 1. En caso contrario se salta a la siguiente.**

| O. Elemental                          | Señales                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Si (Z)<br>$\mu\text{PC}=000100011100$ | $A0=0, B=0, C=0110_2, m\text{ADDR}=000100011100_2$ |

- ▶ **Salto incondicional a la dirección 000100011111**

| O. Elemental                | Señales                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| $\mu\text{PC}=000100011111$ | $A0=0, B=1, C=0000_2, m\text{ADDR}=000100011111_2$ |

- ▶ **Salto a la primera  $\mu$ dirección del  $\mu$ programa asociado al CO**


| O. Elemental | Señales               |
|--------------|-----------------------|
| Salto a CO   | $A0=1, B=0, C=0000_2$ |

# Unidad de control de WepSIM

| A0 | B | C3 | C2 | C1 | C0 | Acción                                     |
|----|---|----|----|----|----|--------------------------------------------|
| 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | Siguiente $\mu$ Dirección                  |
| 0  | 1 | 0  | 0  | 0  | 0  | Salto incondicional a MADDR                |
| 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 1  | Salto condicional a MADDR si INT = 1 (*)   |
| 0  | 1 | 0  | 0  | 1  | 0  | Salto condicional a MADDR si IORdy = 0 (*) |
| 0  | 1 | 0  | 0  | 1  | 1  | Salto condicional a MADDR si MRdy = 0 (*)  |
| 0  | 0 | 0  | 1  | 0  | 0  | Salto condicional a MADDR si U = 1 (*)     |
| 0  | 0 | 0  | 1  | 0  | 1  | Salto condicional a MADDR si I = 1 (*)     |
| 0  | 0 | 0  | 1  | 1  | 0  | Salto condicional a MADDR si Z = 1 (*)     |
| 0  | 0 | 0  | 1  | 1  | 1  | Salto condicional a MADDR si N = 1 (*)     |
| 0  | 0 | 1  | 0  | 0  | 0  | Salto condicional a MADDR si O = 1 (*)     |
| 1  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  | Salto a $\mu$ Prog. (ROM c02 $\mu$ addr)   |
| 1  | 1 | 0  | 0  | 0  | 0  | Salto a fetch ( $\mu$ Dir = 0)             |



- ▶ (\*) Si no se cumple la condición → Siguiente  $\mu$ Dirección
- ▶ Resto de entradas → funcionamiento indefinido

# Formato de la microinstrucción

 


|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| C0 .. C7          | Carga en registros             |
| Ta,Td             | Triestados a buses             |
| T1..T10           | Puertas triestado              |
| M1,M2, M7, MA, MB | Multiplexores                  |
| SelP              | Selector Registro estado       |
| LC                | Carga en Register File         |
| SE                | Extensión de signo             |
| Size, Offset      | Selector del registro IR       |
| BW                | Tamaño de operación en memoria |
| R,W               | Operación de memoria           |
| IOR, IOW          | Operación de E/S               |
| INTA              | Reconocimiento INT             |
| I                 | Habilitar interrupciones       |
| U                 | Usuario/núcleo                 |

# Selector de registros

 
 


 Selecciona 5 bits de un conjunto de 32 bits desde la posición indicada en "Despl." (bit inferior)





# Selector de registros

  


RI:  $D_{31}D_{30}D_{29}D_{28}D_{27}D_{26}D_{25} \dots D_4D_3D_2D_1D_0$

Si Displ = 11011  $\rightarrow$  Output =  $D_{31}D_{30}D_{29}D_{28}D_{27}$


Si Displ = 00000  $\rightarrow$  Output =  $D_4D_3D_2D_1D_0$

Si Displ = 10011  $\rightarrow$  Output =  $D_{23}D_{22}D_{21}D_{20}D_{19}$

 Si Displ = 01011  $\rightarrow$  Output =  $D_{15}D_{14}D_{13}D_{12}D_{11}$





# Selector de registros

 

- Si  $MR = 1$ , RA se obtiene directamente de la  $\mu$ Instrucción
- Si  $MR = 0$ , RA se obtiene de un campo de la instrucción (en IR)
  
# Selector de registros


- Si el formato de una instrucción almacenada en IR es:



**MR = 0**


- Si se quiere seleccionar el campo con el Reg 2 en la puerta B del banco de registros → SelB = 10000 (RB se obtiene de los bits 20...16 del IR)
- Si se quiere seleccionar el campo con el Reg 3 en la puerta A del banco de registros → SelA = 01011 (RA se obtiene de los bits 15...11 del IR)
- Si se quiere seleccionar el campo con el Reg 1 en la puerta C del banco de registros → SelC = 10101 (RC se obtiene de los bits 25...21 del IR)
 
# Selección del código de operación de la ALU



- Si **MC = 1**, el código de operación de la ALU se obtiene directamente de la microinstrucción (**SelCop**)
- Si **MC = 0**, el código de operación de la ALU se obtiene de los **4 últimos bits** almacenados en el **registro de instrucción**

# Código de excepción

 

- **ExCode:**

- Permite tener un valor inmediato cualquiera de 4 bits,
- Especialmente útil para generar el vector de interrupción a utilizar cuando se produce una excepción en la instrucción.

# Contenidos

1. Elementos de un computador
2. Organización del procesador
3. La unidad de control
4. Ejecución de instrucciones
5. **Diseño de la unidad de control**
  - a) Tareas en el diseño de una unidad de control
  - b) Unidad de control almacenada
  - c) Unidad de control en WepSIM
  - d) **Ejemplo de juego de instrucciones microprogramado**
6. Modos de ejecución
7. Interrupciones
8. Arranque de un computador
9. Prestaciones y paralelismo

# Ejemplo

## ► Instrucciones a microprogramar con WepSIM\*:

| Instrucción         | Cód. Oper. | Significado                                             |
|---------------------|------------|---------------------------------------------------------|
| ADD Rd, Rf1, Rf2    | 000000     | $Rd \leftarrow Rf1 + Rf2$                               |
| LI R, valor         | 000001     | $R \leftarrow \text{valor}$                             |
| LW R, dir           | 000010     | $R \leftarrow MP[\text{dir}]$                           |
| SW R, dir           | 000011     | $MP[\text{dir}] \leftarrow R$                           |
| BEQ Rf1, Rf2, displ | 000100     | if ( $Rf1 == Rf2$ )<br>$PC \leftarrow PC + \text{desp}$ |
| J dir               | 000101     | $PC \leftarrow \text{dir}$                              |
| HALT                | 000110     | Parada, bucle infinito                                  |

\* Memoria de un ciclo

# Diseño con la U.C. de WepSIM

- Para cada instrucción máquina (y fetch):

1. Definir el comportamiento en lenguaje de transferencia de registro (RT) en cada ciclo de reloj

2. Traducir el comportamiento a valores de cada señal de control en cada ciclo de reloj

3. Se indica el contenido de la memoria de control en cada ciclo de reloj


**Instrucción**

*mv R0 R1*


Secuencia de **operaciones elementales**

 1.  $RI \leftarrow [PC]$
2.  $PC++$
3. decodificación
4.  $R0 \leftarrow R1$

Secuencia de **señales de control** por cada operación elemental



 **Circuito** que genera señales:  
Control microprogramado.  
Cargar microprogramación.





# Microprograma de las instrucciones

## ► FETCH

| Ciclo | Op. Elemental          |  |  |
|-------|------------------------|--|--|
| 0     | $MAR \leftarrow PC$    |  |  |
| 1     | $MBR \leftarrow MP$    |  |  |
|       | $PC \leftarrow PC + 4$ |  |  |
| 2     | $IR \leftarrow MBR$    |  |  |
| 3     | Decodificación         |  |  |

# Diseño con la U.C. de WepSIM

- Para cada instrucción máquina (y fetch):

1. Definir el comportamiento en lenguaje de transferencia de registro (RT) en cada ciclo de reloj

**Instrucción**


*mv R0 R1*

Secuencia de **operaciones elementales**

1.  $RI \leftarrow [PC]$
2.  $PC++$
3. decodificación
4.  $R0 \leftarrow R1$

 
2. Traducir el comportamiento a valores de cada señal de control en cada ciclo de reloj

Secuencia de **señales de control** por cada operación elemental



 3. Se indica el contenido de la memoria de control en cada ciclo de reloj

**Circuito** que genera señales:  
Control microprogramado.  
Cargar microprogramación.



# Microprograma de las instrucciones

WepSIM: ejemplo de FETCH

## ► FETCH

| Ciclo | Op. Elemental          | Señales activadas<br>(resto a 0) | C    | B | A0 |
|-------|------------------------|----------------------------------|------|---|----|
| 0     | $MAR \leftarrow PC$    | T2, C0                           | 0000 | 0 | 0  |
| 1     | $MBR \leftarrow MP$    | Ta, R, BW=II, CI, MI             | 0000 | 0 | 0  |
|       | $PC \leftarrow PC + 4$ | M2, C2                           | 0000 | 0 | 0  |
| 2     | $IR \leftarrow MBR$    | T1, C3                           | 0000 | 0 | 0  |
| 3     | Decodificación         |                                  | 0000 | 0 | 1  |

# Diseño con la U.C. de WepSIM

- Para cada instrucción máquina (y fetch):


1. Definir el comportamiento en lenguaje de transferencia de registro (RT) en cada ciclo de reloj

2. Traducir el comportamiento a valores de cada señal de control en cada ciclo de reloj

3. Se indica el contenido de la memoria de control en cada ciclo de reloj


**Instrucción**

*mv R0 R1*


 


Secuencia de **operaciones elementales**

 
1.  $RI \leftarrow [PC]$
2.  $PC++$
3. decodificación
4.  $R0 \leftarrow R1$



  Secuencia de **señales de control** por cada operación elemental



 **Circuito** que genera señales:  
Control microprogramado.  
Cargar microprogramación.



# Microprogramas en WepSIM

| C. | O.E.                                           | Señales activadas               |
|----|------------------------------------------------|---------------------------------|
| 0  | $MAR \leftarrow PC$                            | T2, C0                          |
| 1  | $MBR \leftarrow MP,$<br>$PC \leftarrow PC + 4$ | Ta, R, BW=11, C1, M1,<br>M2, C2 |
| 2  | $IR \leftarrow MBR$                            | T1, C3                          |
| 3  | Decod.                                         | A0=1, B=0, C=0                  |

## Esqueleto

<Lista de microcódigos>

<Especificación de registros>

<Pseudoinstrucciones>

begin

{

fetch: (T2, C0=1),  
(Ta, R, BW=11, C1, M1),  
(M2, C2, T1, C3),  
(A0, B=0, C=0)

}

registers {


0=(zero, x0), 1=(ra, x1), 2=(sp, x2)(stack\_pointer),  
3=(gp, x3), 4=(tp, x4), 5=(t0, x5),  
6=(t1, x6), 7=(t2, x7), 8=(s0, fp, x8),  
9=(s1, x9), 10=(a0, x10), 11=(a1, x11),  
12=(a2, x12), 13=(a3, x13), 14=(a4, x14),  
15=(a5, x15), 16=(a6, x16), 17=(a7, x17),  
18=(s2, x18), 19=(s3, x19), 20=(s4, x20),  
21=(s5, x21), 22=(s6, x22), 23=(s7, x23),  
24=(s8, x24), 25=(s9, x25), 26=(s10, x26),  
27=(s11, x27), 28=(t3, x28), 29=(t4, x29),  
30=(t5, x30), 31=(t6, x31)

}

# Microprograma de las instrucciones

## ► ADD Rd, Rf1, Rf2


| Ciclo | Op. Elemental             | Señales activadas<br>(resto a 0)                                                           | C    | B | A0 |
|-------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----|
| 0     | $Rd \leftarrow Rf1 + Rf2$ | SelA=10000 (16),<br>SelB=01011 (11),<br>MC=0,T6,<br>SelP=11, C7,M7,<br>SelC=10101 (21), LC | 0000 | 1 | 1  |

 

# Microprograma de las instrucciones

## ► ADD Rd, Rf1, Rf2

| Ciclo | Op. Elemental             | Señales activadas<br>(resto a 0)                                                                             | C    | B | A0 |
|-------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----|
| 0     | $Rd \leftarrow Rf1 + Rf2$ | SelA=10000 (16),<br>SelB=01011 (11),<br>SelCop=1010, MC=1,<br>SelP=11, C7, M7,<br>T6,<br>SelC=10101 (21), LC | 0000 | 1 | 1  |

 

# Especificación de microprogramas en WepSIM

WepSIM: ejemplo de ADD

```
begin
{
  fetch: (T2, C0=1),
          (Ta, R, BW=11, C1, M1),
          (M2, C2, T1, C3),
          (A0, B=0, C=0)
}
```

```
add R1, R2, R3 {
  co=100000,
  nwords=1,
  R1=reg(25,21),
  R2=reg(20,16),
  R3=reg(15,11),
  {
    (SelA=01011, SelB=10000,
     SelCop=1010, MC,      SelP=11, M7, C7,
     T6, SelC=10101, LC,   A0=1, B=1, C=0)
  }
}
```


```
registers {
  0=(zero, x0), 1=(ra, x1), 2=(sp, x2)(stack_pointer),
  3=(gp, x3), 4=(tp, x4), 5=(t0, x5),
  6=(t1, x6), 7=(t2, x7), 8=(s0, fp, x8),
  9=(s1, x9), 10=(a0, x10), 11=(a1, x11),
  12=(a2, x12), 13=(a3, x13), 14=(a4, x14),
  15=(a5, x15), 16=(a6, x16), 17=(a7, x17),
  18=(s2, x18), 19=(s3, x19), 20=(s4, x20),
  21=(s5, x21), 22=(s6, x22), 23=(s7, x23),
  24=(s8, x24), 25=(s9, x25), 26=(s10, x26),
  27=(s11, x27), 28=(t3, x28), 29=(t4, x29),
  30=(t5, x30), 31=(t6, x31)
}
```



# Microprograma de las instrucciones

## ► LI R, valor


| Ciclo | Op. Elemental             | Señales activadas<br>(resto a 0)                                        | C    | B | A0 |
|-------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|---|----|
| 0     | $R \leftarrow IR$ (valor) | LC<br>SelC = 10101 (21)<br>T3,<br>Size = 10000<br>Offset= 00000<br>SE=1 | 0000 | 1 | 1  |

 

# Microprograma de las instrucciones

## ► LW R dir, con memoria síncrona de un ciclo

| Ciclo | Op. Elemental             | Señales activadas<br>(resto a 0)         | C    | B | A0 |
|-------|---------------------------|------------------------------------------|------|---|----|
| 0     | MAR $\leftarrow$ IR (dir) | T3, C0<br>Size = 10000,<br>Offset= 00000 | 0000 | 0 | 0  |
| 1     | MBR $\leftarrow$ MP[MAR]  | Ta, R, BW = 11, CI, MI                   | 0000 | 0 | 0  |
| 2     | R $\leftarrow$ MBR        | TI, LC,<br>SelC = 10101                  | 0000 | 1 | 1  |

 


# Microprograma de las instrucciones

- LW R dir, con memoria asíncrona (MRdy=1 indica el fin)

| Ciclo | Op. Elemental                             | Señales activadas<br>(resto a 0)                                         | C    | B | A0 |
|-------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|---|----|
| 0     | MAR $\leftarrow$ IR (dir)                 | T3, C0<br>Size = 10000,<br>Offset= 00000                                 | 0000 | 0 | 0  |
| 1     | while (!MRdy)<br>MBR $\leftarrow$ MP[MAR] | Ta, R, BW = 11, C1, M1,<br>MADDR= $\mu$ Add de esta<br>$\mu$ instrucción | 0011 | 1 | 0  |
| 2     | R $\leftarrow$ MBR                        | T1, LC,<br>SelC = 10101                                                  | 0000 | 1 | 1  |

 
Se ejecuta esta microinstrucción mientras MRdy==0



# Microprograma de las instrucciones

- SW R dir, con memoria síncrona de un ciclo


| Ciclo | Op. Elemental            | Señales activadas<br>(resto a 0)            | C    | B | A0 |
|-------|--------------------------|---------------------------------------------|------|---|----|
| 0     | $MBR \leftarrow R$       | $T9, CI, SelA = 10101$                      | 0000 | 0 | 0  |
| 1     | $MAR \leftarrow IR(dir)$ | $T3, C0,$<br>Size = 10000,<br>offset= 00000 | 0000 | 0 | 0  |
| 2     | $MP[dir] \leftarrow MBR$ | $Td, Ta, BW = 11, W$                        | 0000 | 1 | 1  |

 

# Microprograma de las instrucciones

## ► BEQ Rf1, Rf2, desp

| Ciclo | Op. Elemental                       | Señales activadas<br>(resto a 0)                               | C    B   A0  |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 0     | Rf1 - Rf2                           | SelA=10101, SelB=10000,<br>SelCop=1011, MC,<br>C7, M7, SelP=11 | 0000   0   0 |
| 11    | If (Z == 0) goto fetch<br>else next | <b>MADDR = 0</b>                                               | 0110   1   0 |
| 2     | RT1 ← PC                            | T2, C4                                                         | 0000   0   0 |
| 3     | RT2 ← IR (dir)                      | Size = 10000,<br>Offset = 00000, T3, C5                        | 0000   0   0 |
| 4     | PC ← RT1 + RT2                      | MA, MB=01,<br>SelCop=1010, MC, T6, C2                          | 0000   1   1 |

 


# Especificación de los microprogramas en WepSIM

WepSIM: ejemplo de BEQ

```
beq R1, R2, desp {  
    co=000100,  
    nwords=1,  
    R1=reg(25,21),  
    R2=reg(20,16),  
    desp=address(15,0)rel,  
    {  
        (T8, C5),  
        (SELA=10101, SELB=10000, MC=1, SELCOP=1011, SELP=11, M7, C7),  
        (A0=0, B=1, C=110, MADDR=bck2ftch),  
        (T5, M7=0, C7),  
        (T2, C4),  
        (SE=1, OFFSET=0, SIZE=10000, T3, C5),  
        (MA=1, MB=1, MC=1, SELCOP=1010, T6, C2, A0=1, B=1, C=0),  
bck2ftch: (T5, M7=0, C7),  
        (A0=1, B=1, C=0)  
    }  
}
```

 
etiqueta, representa  
μdirección de salto



# Microprograma de las instrucciones

## ► J dir

| Ciclo | Op. Elemental | Señales activadas<br>(resto a 0)         | C    | B | A0 |
|-------|---------------|------------------------------------------|------|---|----|
| 0     | PC ← IR (dir) | C2,T3,<br>size = 10000,<br>offset= 00000 | 0000 | I | I  |

 

Grupo ARCOS

**uc3m** | Universidad **Carlos III** de Madrid

## Tema 4 (II) El procesador

Estructura de Computadores  
Grado en Ingeniería Informática