Grupo ARCOS

uc3m | Universidad Carlos III de Madrid

Tema 4 (II)
El procesador

Estructura de Computadores
Grado en Ingeniería Informática


cc BY NC SA

Contenidos

1. Elementos de un computador
2. Organización del procesador
3. La unidad de control
4. Ejecución de instrucciones
5. Diseño de la unidad de control
   a) Tareas en el diseño de una unidad de control
   b) Unidad de control almacenada
   c) Unidad de control en WepSIM
   d) Ejemplo de juego de instrucciones microprogramado
6. Modos de ejecución
7. Interrupciones
8. Arranque de un computador
9. Prestaciones y paralelismo


Señales de control


Recordatorio

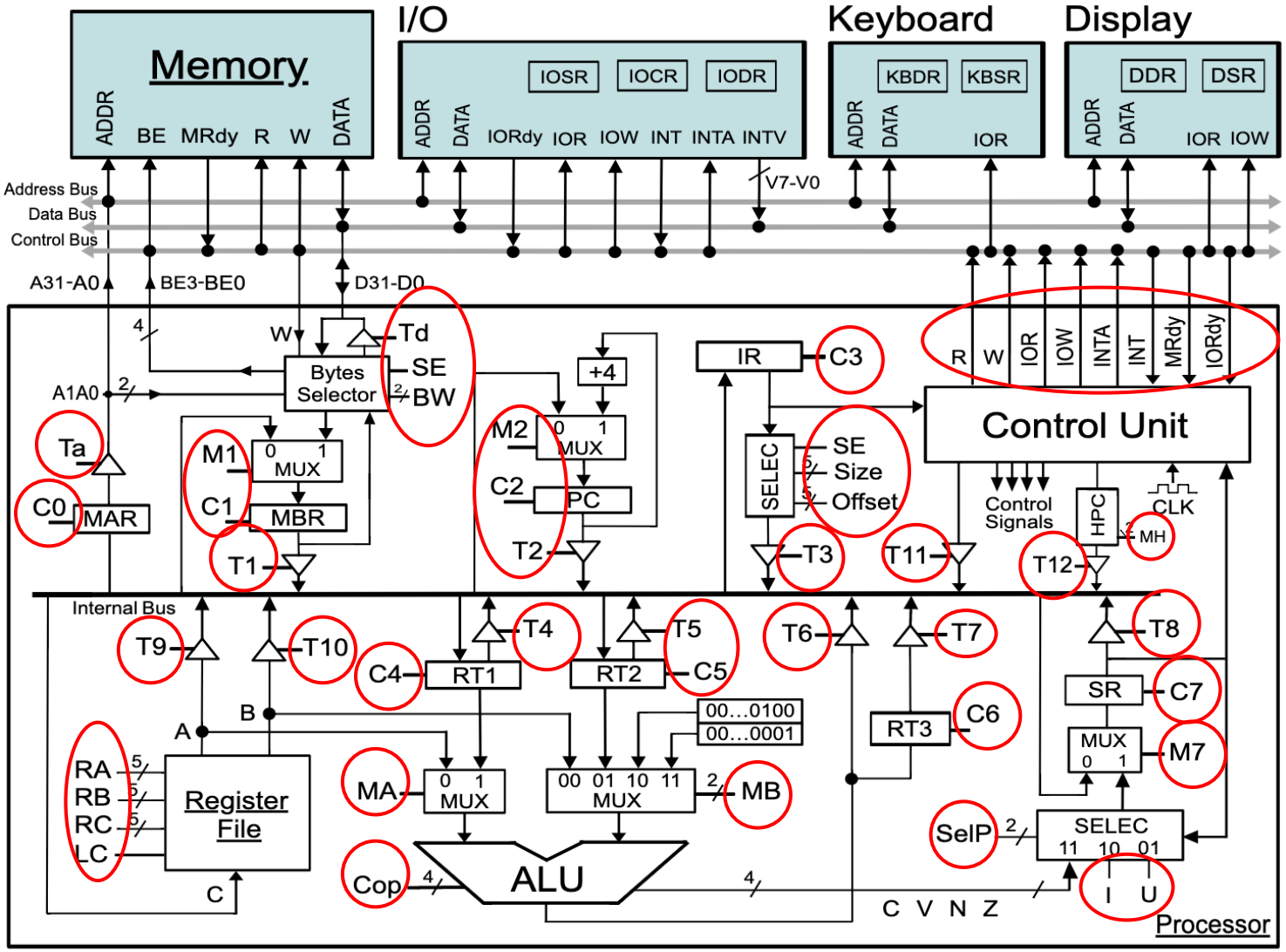

Unidad de control


Recordatorio

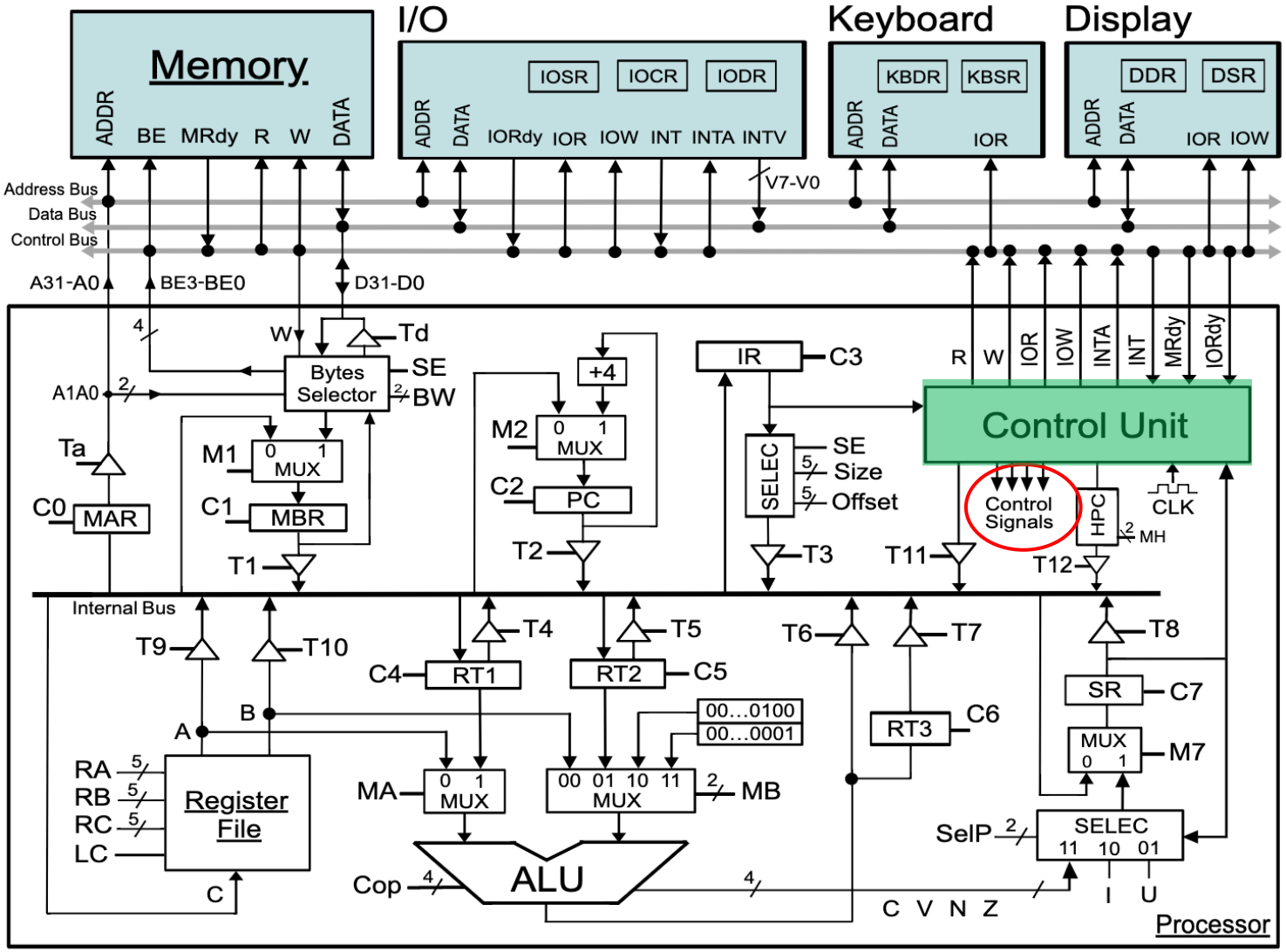

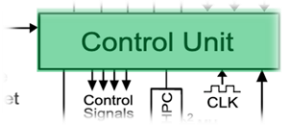

Unidad de control

Recordatorio

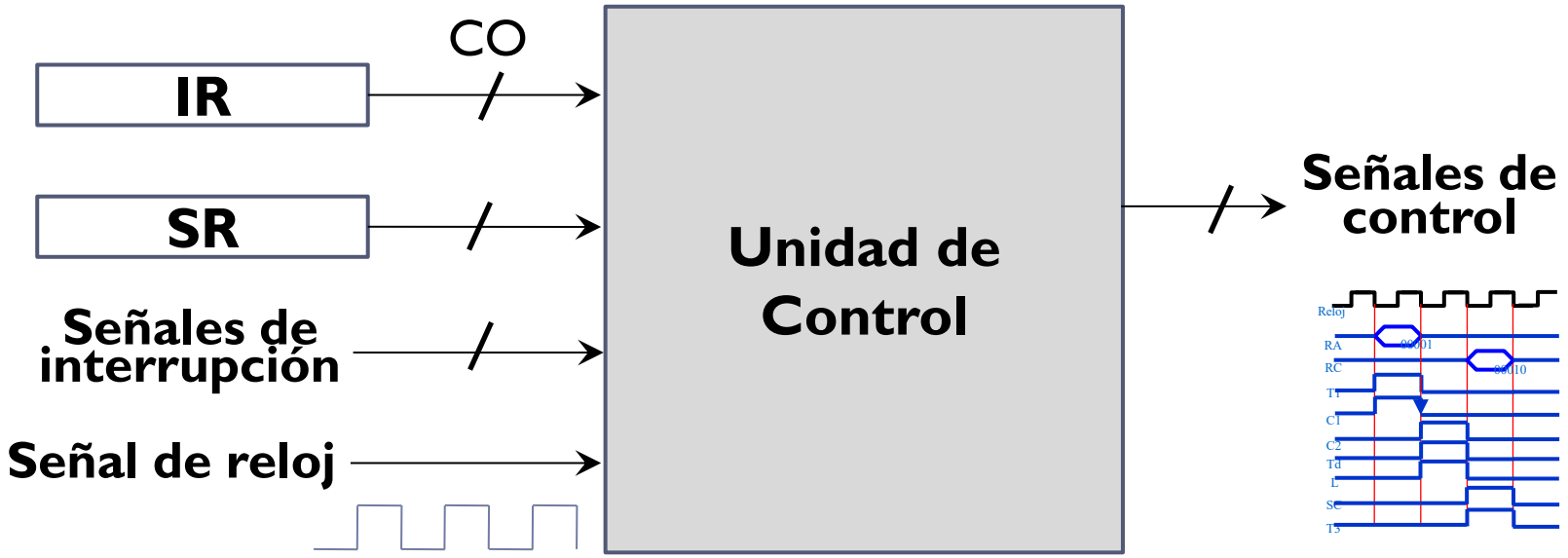


- Cada una de las **señales de control** es **función** del valor **de**:
  - El contenido del **IR** (registro de instrucción o **RI**)
  - El contenido de **SR** (registro de estado o **RE**)
  - El **momento del tiempo**

Contenidos

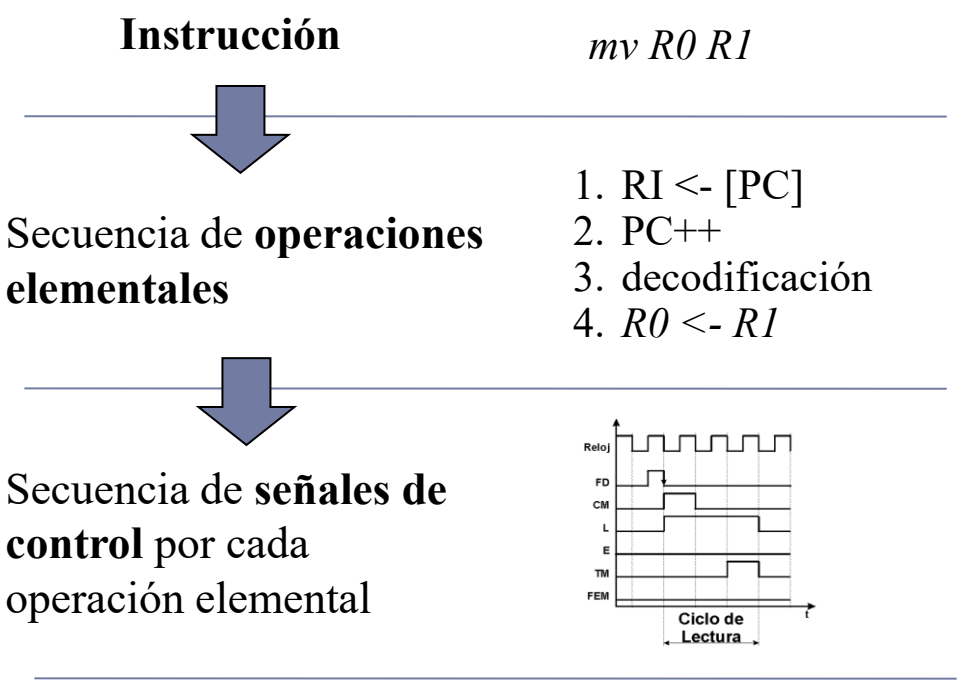1. Elementos de un computador
2. Organización del procesador
3. La unidad de control
4. Ejecución de instrucciones
5. Diseño de la unidad de control
   a) **Tareas en el diseño de una unidad de control**
   b) Unidad de control almacenada
   c) Unidad de control en WepSIM
   d) Ejemplo de juego de instrucciones microprogramado
6. Modos de ejecución
7. Interrupciones
8. Arranque de un computador
9. Prestaciones y paralelismo

Descripción de una actividad de la U.C.

- Para cada instrucción máquina, fetch, etc.:
  1. Definir el comportamiento en lenguaje de transferencia de registro (RT) en cada ciclo de reloj
  2. Traducir el comportamiento a valores de cada señal de control en cada ciclo de reloj



Diseño de la unidad de control


- Para cada instrucción máquina, fetch, etc.:
  1. Definir el comportamiento en lenguaje de transferencia de registro (RT) en cada ciclo de reloj
  2. Traducir el comportamiento a valores de cada señal de control en cada ciclo de reloj
  3. Diseñar un circuito que genere el valor de cada señal de control en cada ciclo de reloj

Instrucción *mv R0 R1*

Secuencia de **operaciones elementales**

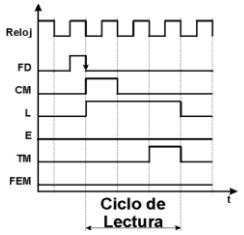
1. RI <- [PC]
2. PC++
3. decodificación
4. *R0 <- R1*

Secuencia de **señales de control** por cada operación elemental




Circuito que genera señales:
a) Control cableado
b) Control microprogramado

a)

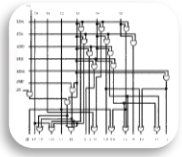

b)

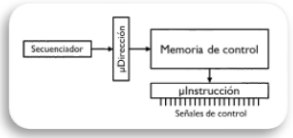

Ejemplo

- Diseño de una unidad de control
  para un juego de 4 instrucciones máquina:

  - `add Rd, Rf:  Rd <- Rd + Rf`
  - `lw  Rd, dir:  Rd <- MP[dir]`
  - `sw  Rf, dir:  MP[dir] <- Rf`
  - `bz  R,  dir:  if (R==0) PC <- dir`

Diseño de la unidad de control


- Para cada instrucción máquina:
  1. Definir el comportamiento en lenguaje de transferencia de registro (RT) en cada ciclo de reloj
  2. Traducir el comportamiento a valores de cada señal de control en cada ciclo de reloj
  3. Diseñar un circuito que genere el valor de cada señal de control en cada ciclo de reloj

Instrucción *mv R0 R1*

Secuencia de **operaciones elementales**

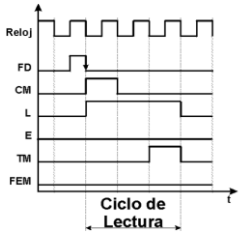
1. RI <- [PC]
2. PC++
3. decodificación
4. *R0 <- R1*

Secuencia de **señales de control** por cada operación elemental




Circuito que genera señales:
a) Control cableado
b) Control microprogramado

a)

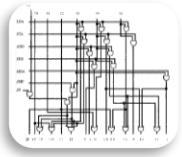


b)

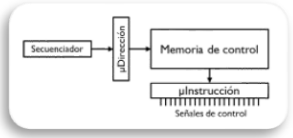

Máquina de estados para ejemplo
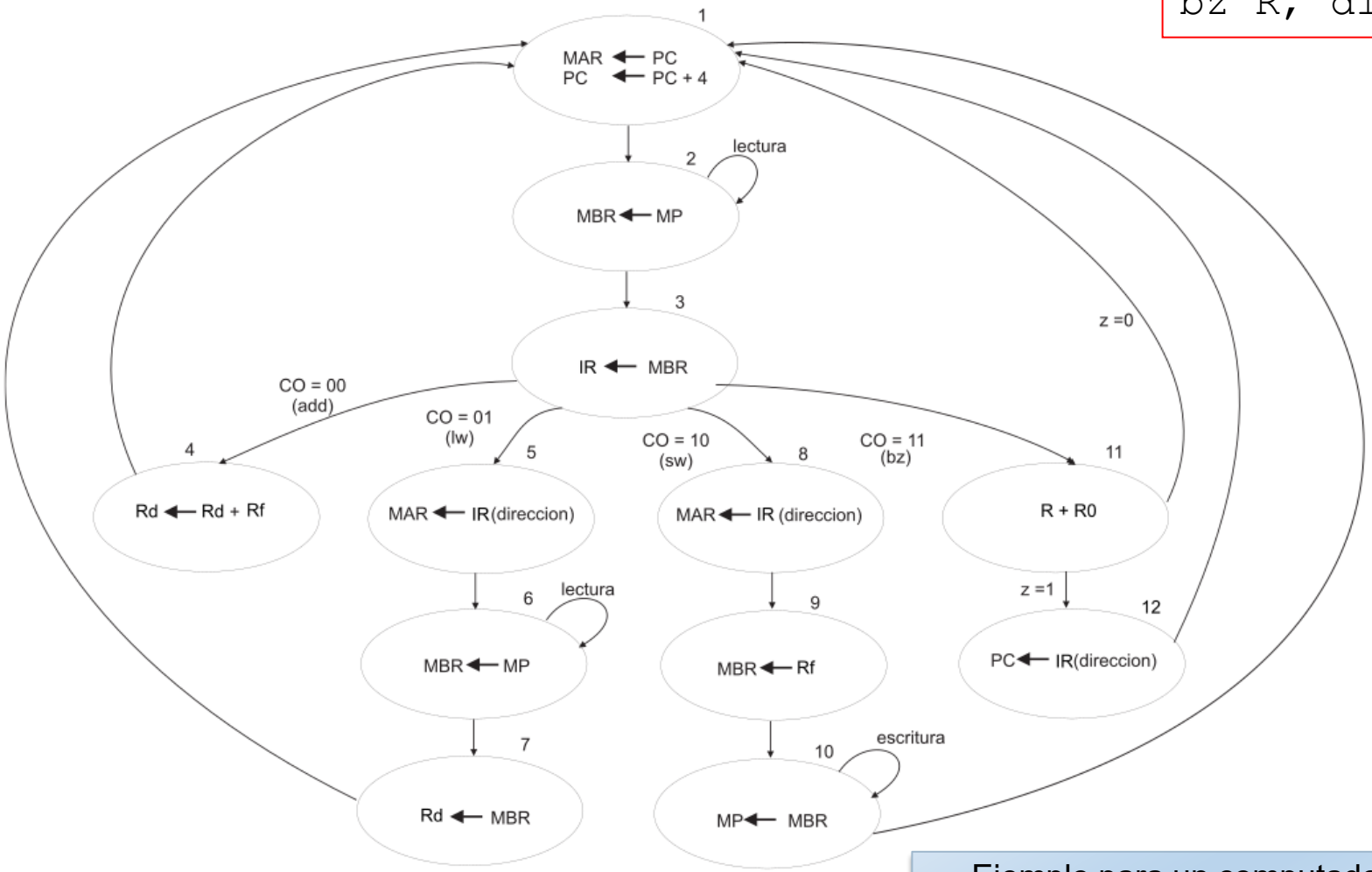
```
add rd, rf
lw rd, dir
sw Rf, dir
bz R, dir
```



Ejemplo para un computador con solo 4 instrucciones máquina

Diseño de la unidad de control


- Para cada instrucción máquina:
  1. Definir el comportamiento en lenguaje de transferencia de registro (RT) en cada ciclo de reloj
  2. Traducir el comportamiento a valores de cada señal de control en cada ciclo de reloj
  3. Diseñar un circuito que genere el valor de cada señal de control en cada ciclo de reloj

Instrucción *mv R0 R1*

Secuencia de **operaciones elementales**

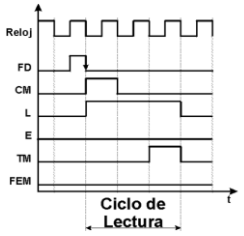
1. RI <- [PC]
2. PC++
3. decodificación
4. *R0 <- R1*

Secuencia de **señales de control** por cada operación elemental




Circuito que genera señales:
a) Control cableado
b) Control microprogramado

a)

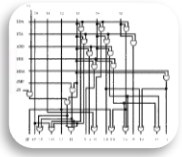



b)

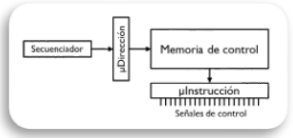

Técnicas de control

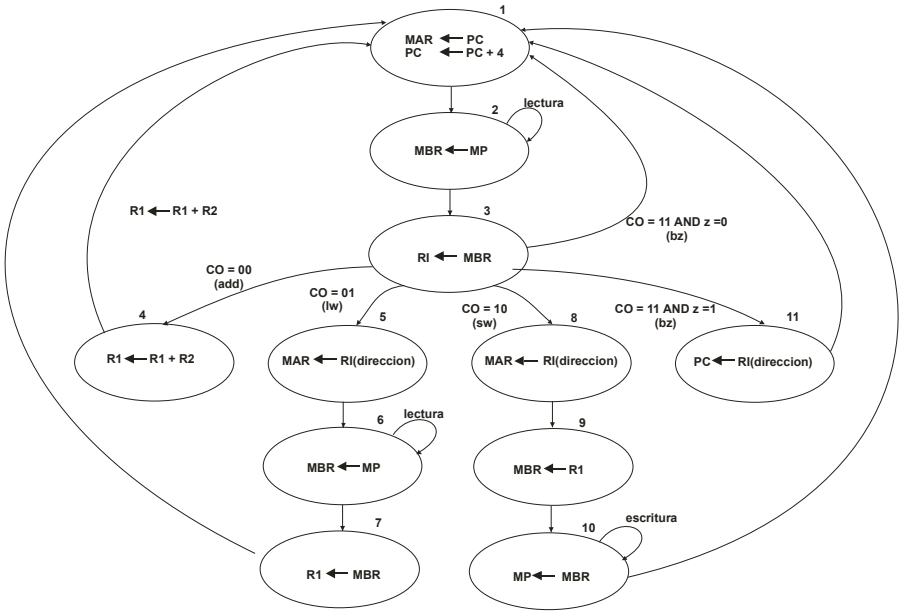
- **Dos técnicas** de diseñar y construir una unidad de control:
  a) **Lógica cableada**
  b) **Lógica almacenada (microprogramación)**



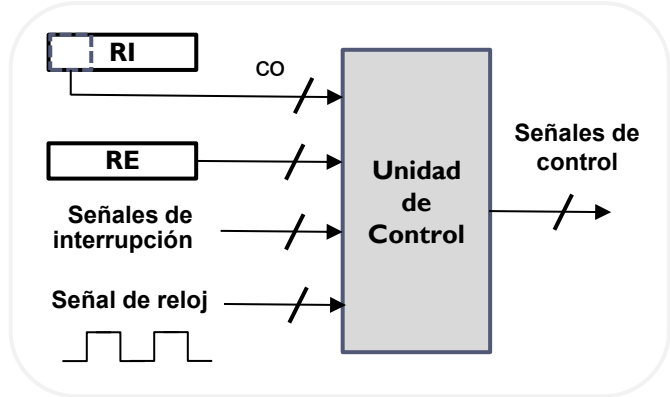

Unidad de control cableada

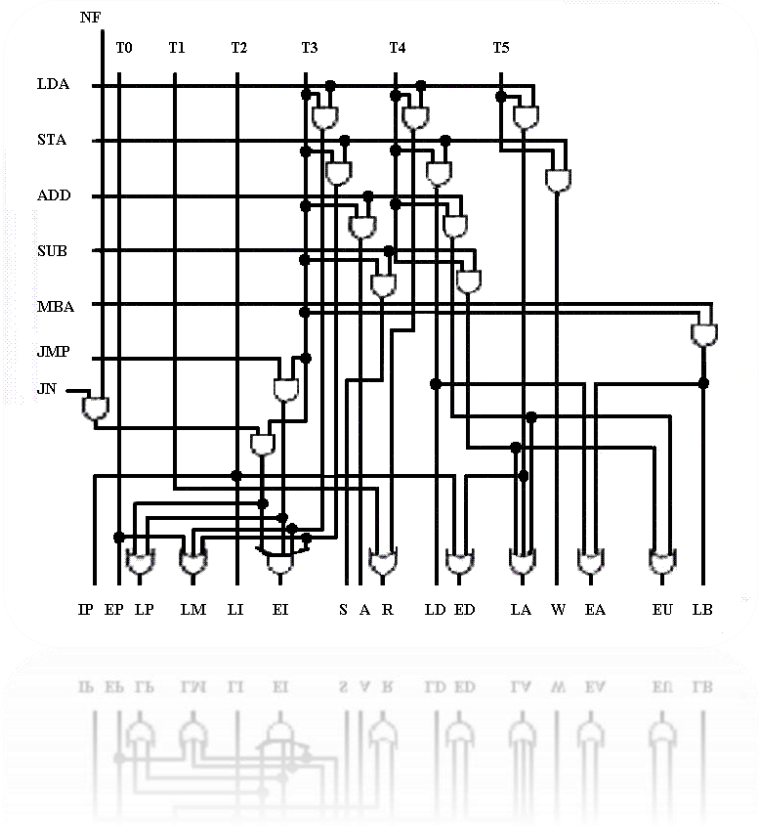
- Construcción mediante puertas lógicas, siguiendo los métodos de diseño lógico.



- Características:
  - Ventajas:
    - Muy rápida
      (usado en computadores RISC)
  - Inconvenientes:
    - Laborioso y costoso el diseño y puesta a punto del circuito.
    - Difícil de modificar: rediseño completo.

Unidad de control almacenada.
Microprogramación

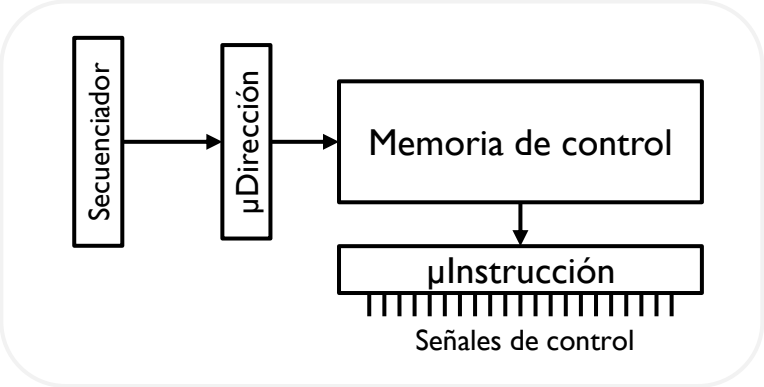- Idea básica:
  Emplear una memoria de control
  donde almacenar
  las señales de cada ciclo
  de cada instrucción.




- Características:
  - Fácil modificación
    - Actualización, ampliación, etc..
    - Ej.: Ciertas consolas, *routers*, etc.
  - Fácil tener instrucciones complejas
    - EJ.: Rutinas de diagnóstico, etc.
  - Fácil tener varios juegos de instrucciones
    - Se pueden emular otros computadores.
  - HW simple ⇒ difícil microcódigo


Contenidos

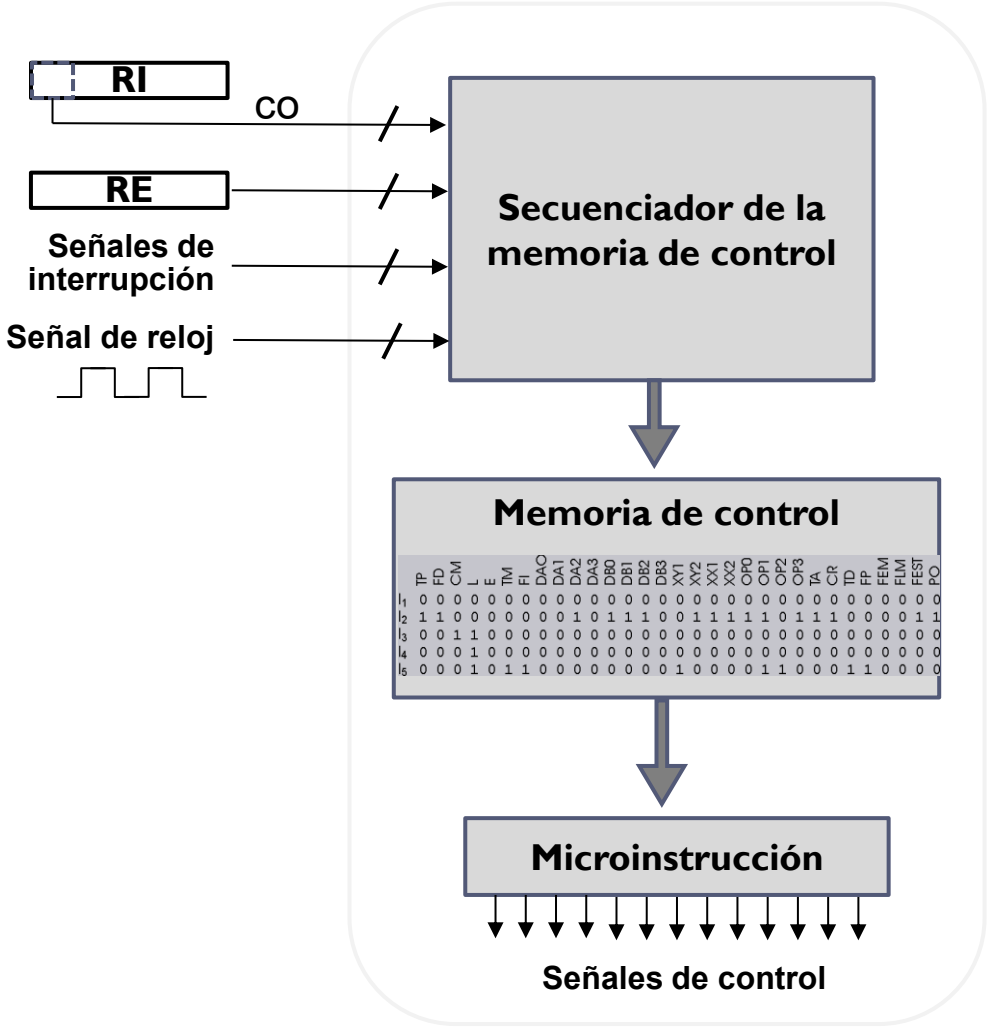1. Elementos de un computador
2. Organización del procesador
3. La unidad de control
4. Ejecución de instrucciones
5. Diseño de la unidad de control
   a) Tareas en el diseño de una unidad de control
   b) **Unidad de control almacenada**
   c) Unidad de control en WepSIM
   d) Ejemplo de juego de instrucciones microprogramado
6. Modos de ejecución
7. Interrupciones
8. Arranque de un computador
9. Prestaciones y paralelismo

Estructura general de una unidad de control microprogramada




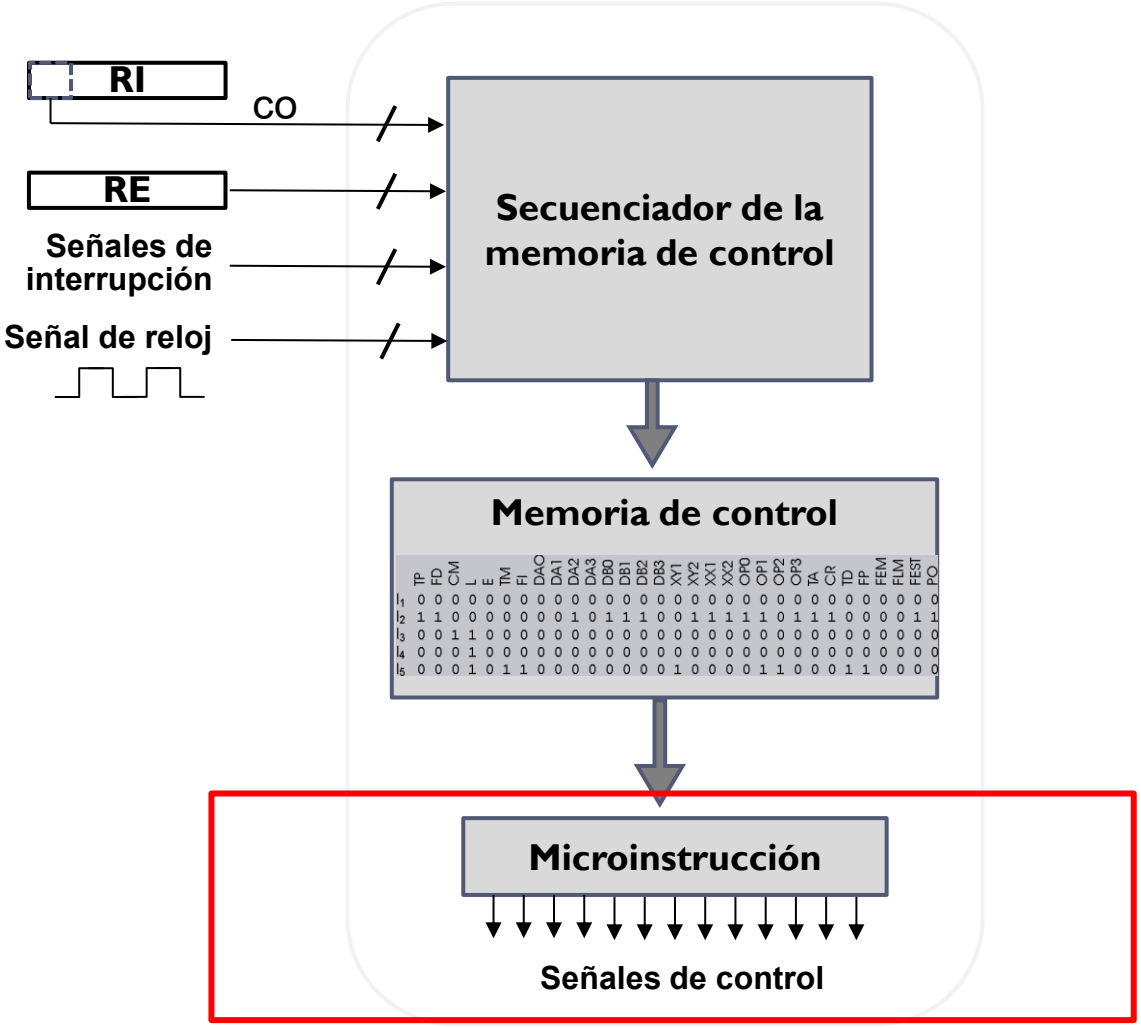Estructura general de una unidad de control microprogramada




Formato de las microinstrucciones

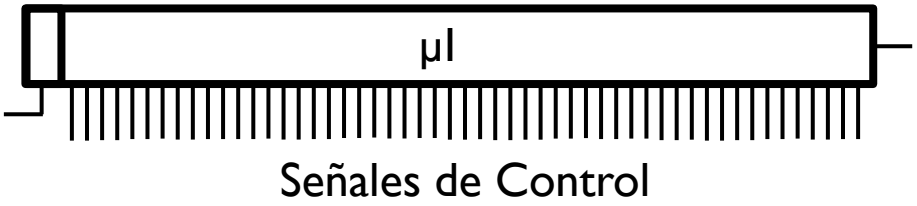- **Formato de la microinstrucción**:
  especifica el n.º de bits y el significado de cada uno de ellos.




- Las señales se agrupan por **campos**:
  - Señales triestado de acceso a bus
  - Señales de gobierno de la ALU
  - Señales de gobierno del banco de registros
  - Señales de gobierno de la memoria
  - Señales de control de los multiplexores

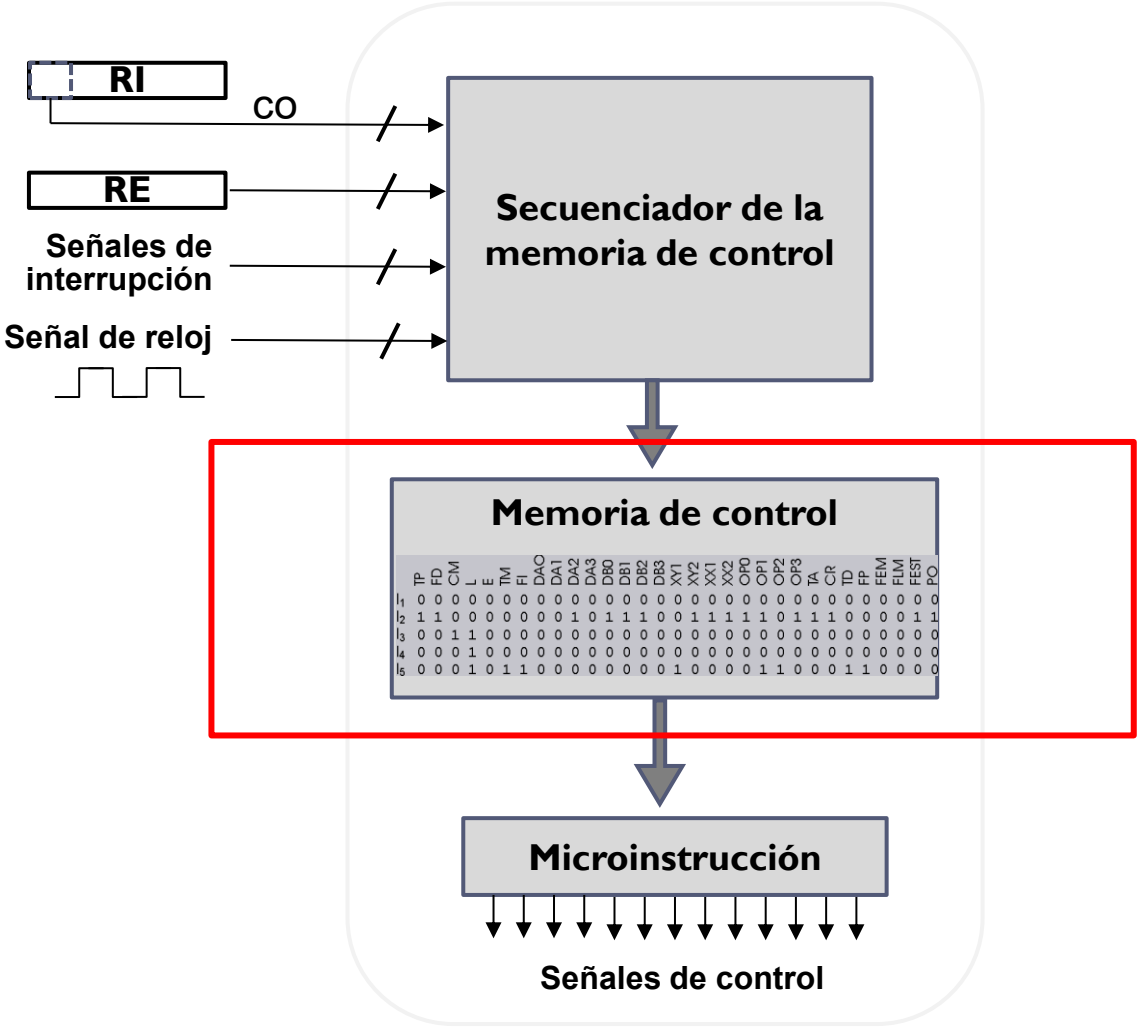Estructura general de una unidad de control microprogramada



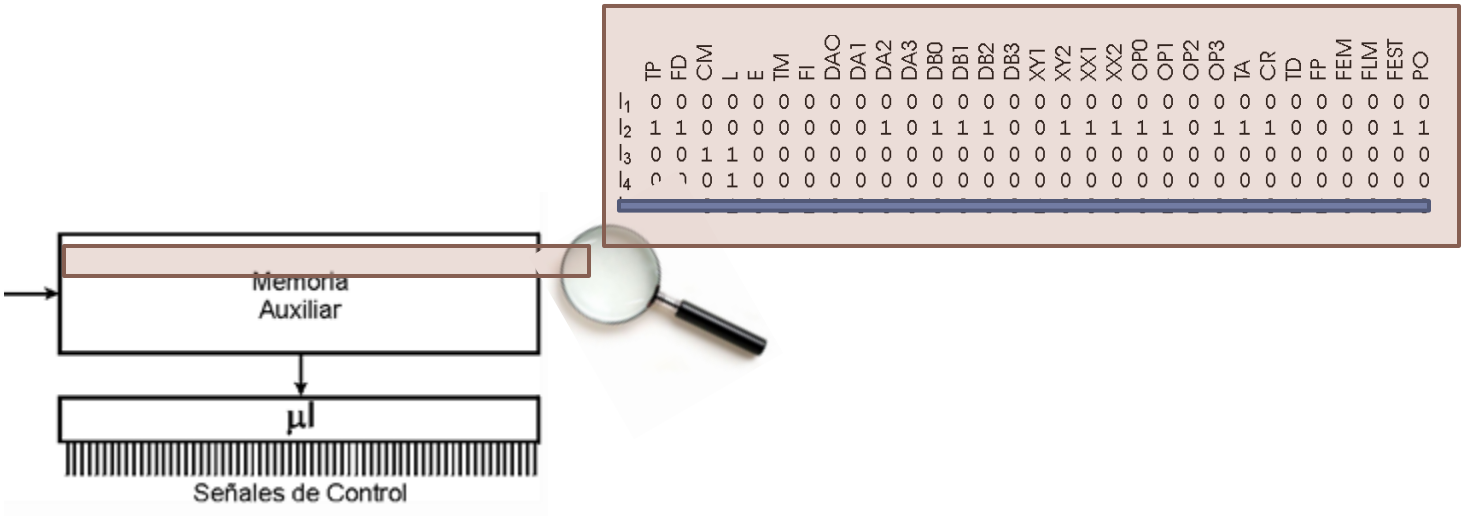
Unidad de control almacenada.
Microinstrucciones



- **Microinstrucción:** A cada palabra que define el valor de cada señal de control en un ciclo de una instrucción/fetch/CRI
- Las **microinstrucciones**
  - tienen un bit por cada señal de control.
  - cadena de 1's y 0's que representa el estado de cada señal de control durante un período de una instrucción.

Unidad de control almacenada.

Microprograma y microcódigo

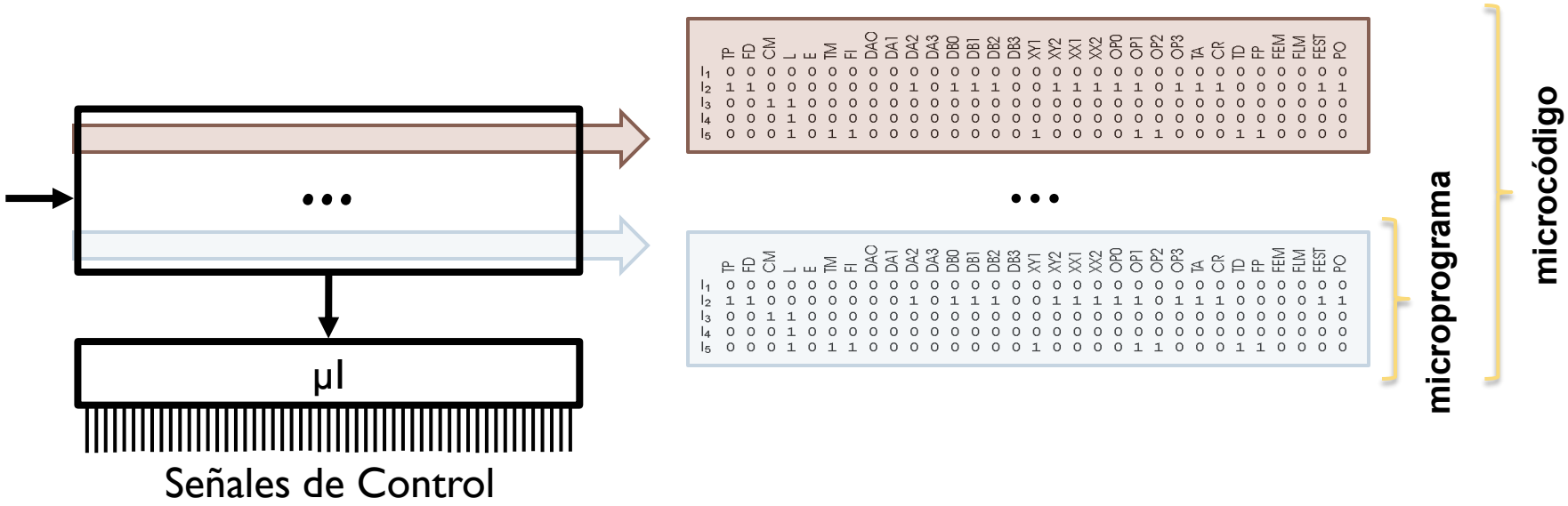


- **Microprograma**: conjunto ordenado de microinstrucciones, que representan el cronograma de una instrucción máquina.
- **Microcódigo**: conjunto de los microprogramas de una máquina.

Ejemplo: Máquina de estados

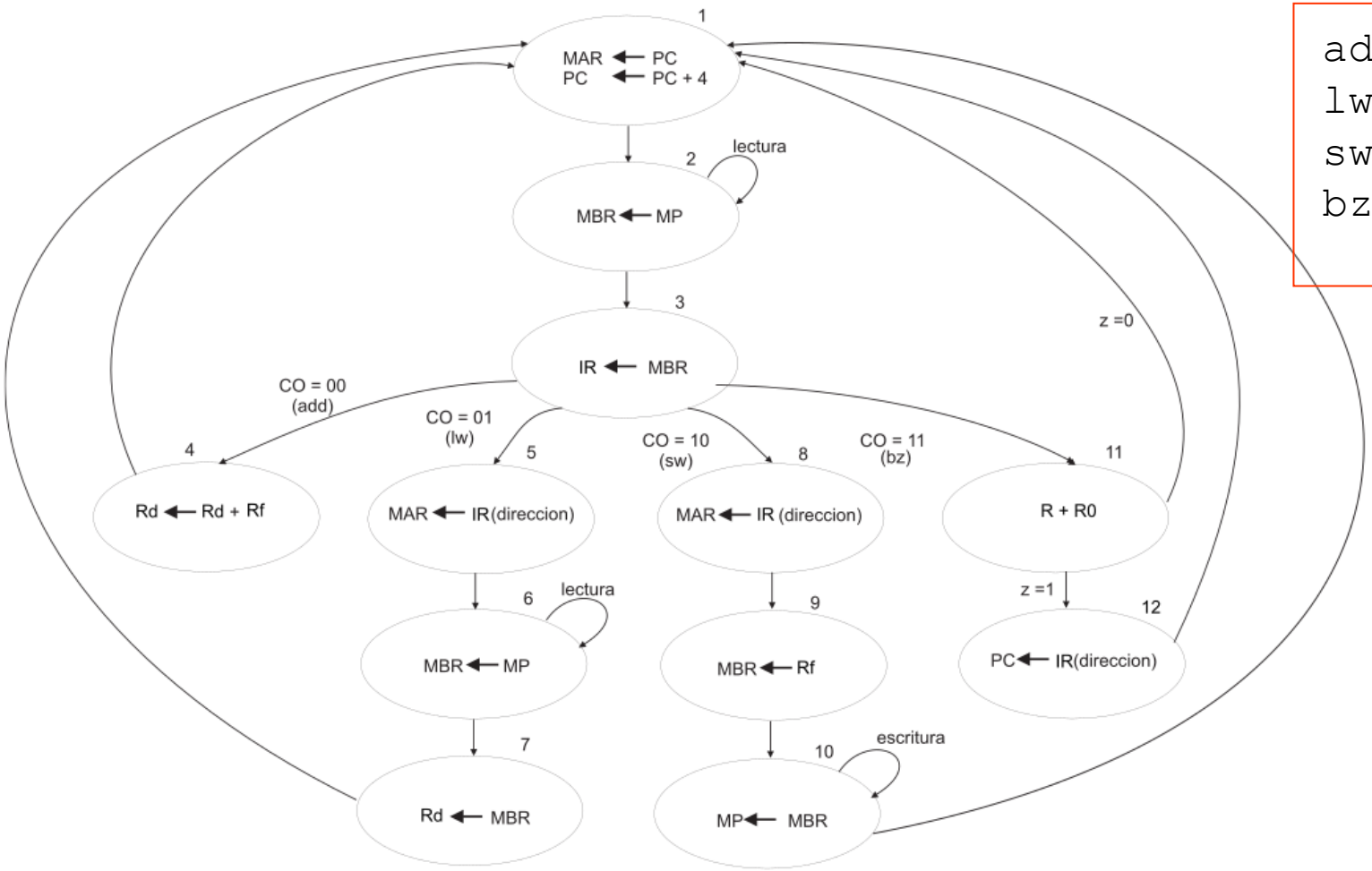Ejemplo para un computador con solo 4 instruc. máquina


```
add rd, rf
lw rd, dir
sw Rf, dir
bz R, dir
```



Ejemplo: microinstrucciones asociadas

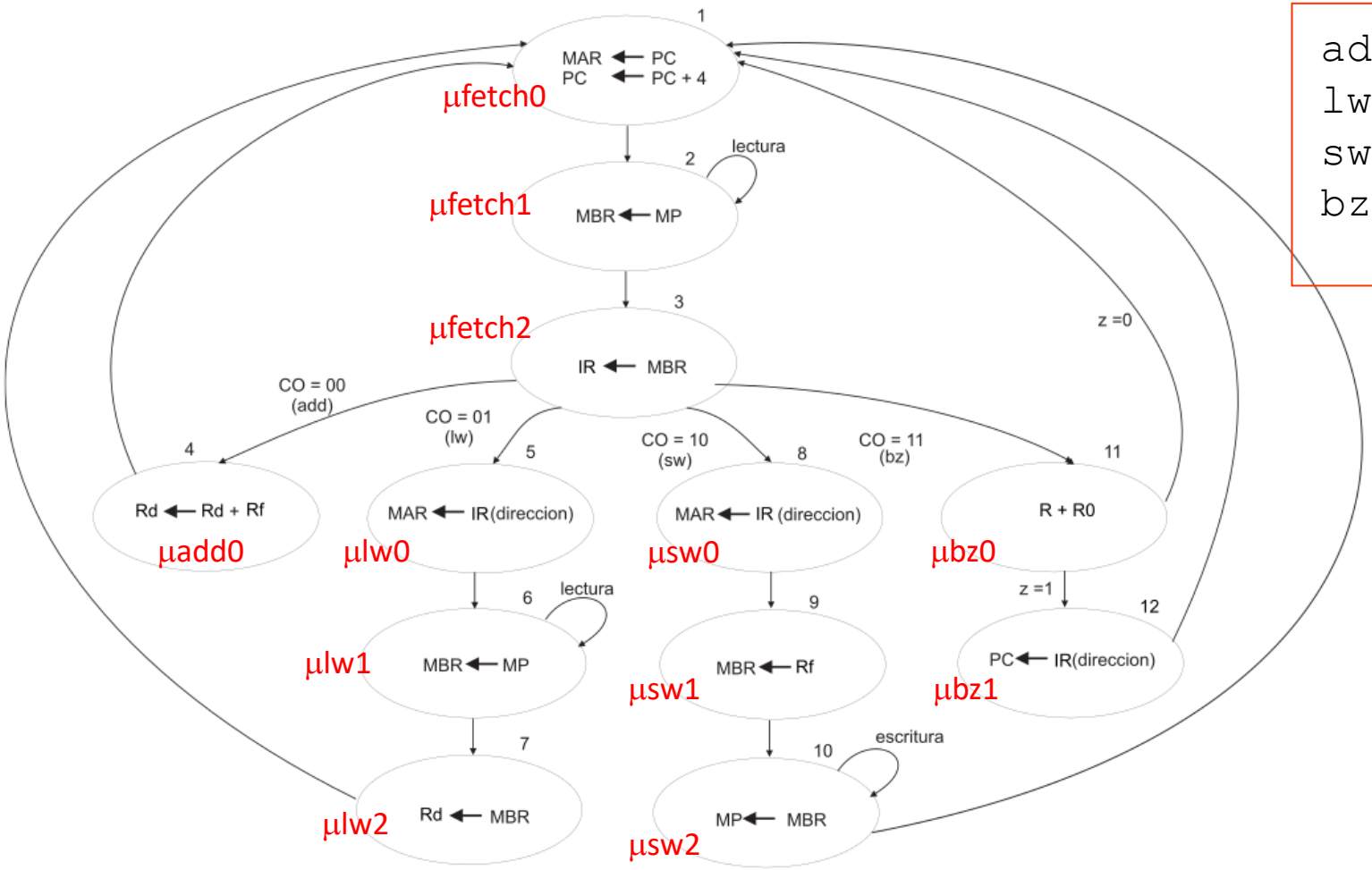Ejemplo para un computador con solo 4 instruc. máquina

```
add rd, rf
lw rd, dir
sw Rf, dir
bz R, dir
```



Ejemplo: Microcódigo

```
add r1, r2
lw r1, dir
bz dir
sw r1
```


	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	LE	MA	MB1	MB0	M1	M2	M7	R	W	Ta	Td	
µfetch0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
µfetch1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	fetch
µfetch2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
µadd0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	add
µlw0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
µw1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	lw
µlw2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
µsw0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
µsw1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	sw
µsw3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
µbz0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	bz
µbz1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Contenido de la memoria de control



- FETCH: traer sig. Instrucción
  - Ciclo Reconocimiento Int.
  - IR<- Mem[PC], PC++, salto-a-C.O.
- Microprograma:
  uno por instrucción de ensamblador
  - Traer resto de operandos (si hay)
    - Actualizar PC en caso de más operandos
  - Realizar la instrucción
  - Escribir resultados
  - Salto a FETCH

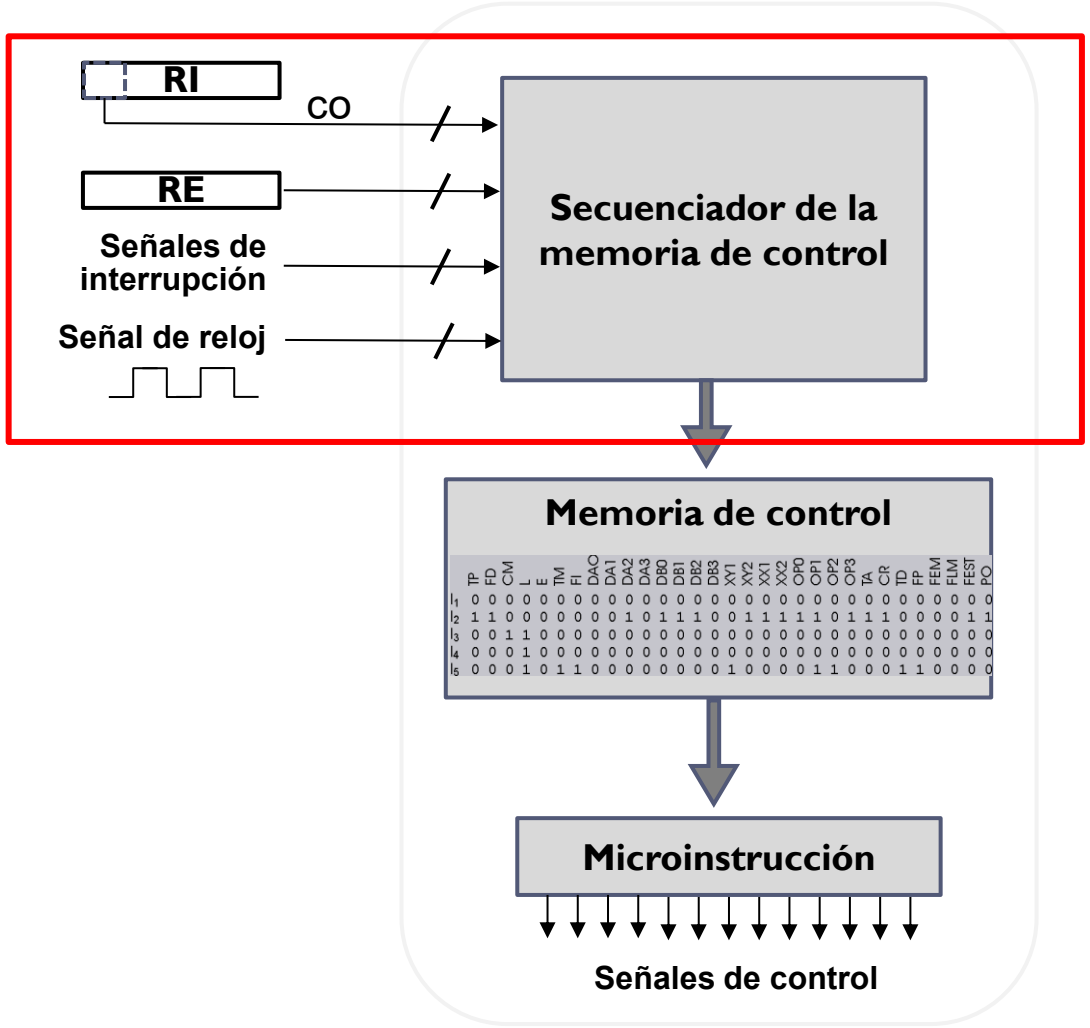Estructura general de una unidad de control microprogramada




Estructura de la unidad de control microprogramada



- 1+3 condiciones básicas:
  1. Memoria de control suficiente para almacenar todos los microprogramas correspondientes a todas las instrucciones.
  2. Procedimiento para asociar a cada instrucción su microprograma
     - Procedimiento que convierta el código de operación de la instrucción en la dirección de la memoria de control donde empieza su microprograma.
  3. Mecanismo de secuenciación para ir leyendo las sucesivas microinstrucciones.
  4. Mecanismo para bifurcar a otro microprograma cuando termina el que se está ejecutando.


- Dos alternativas:
  1. Secuenciamiento explícito.
  2. Secuenciamiento implícito.

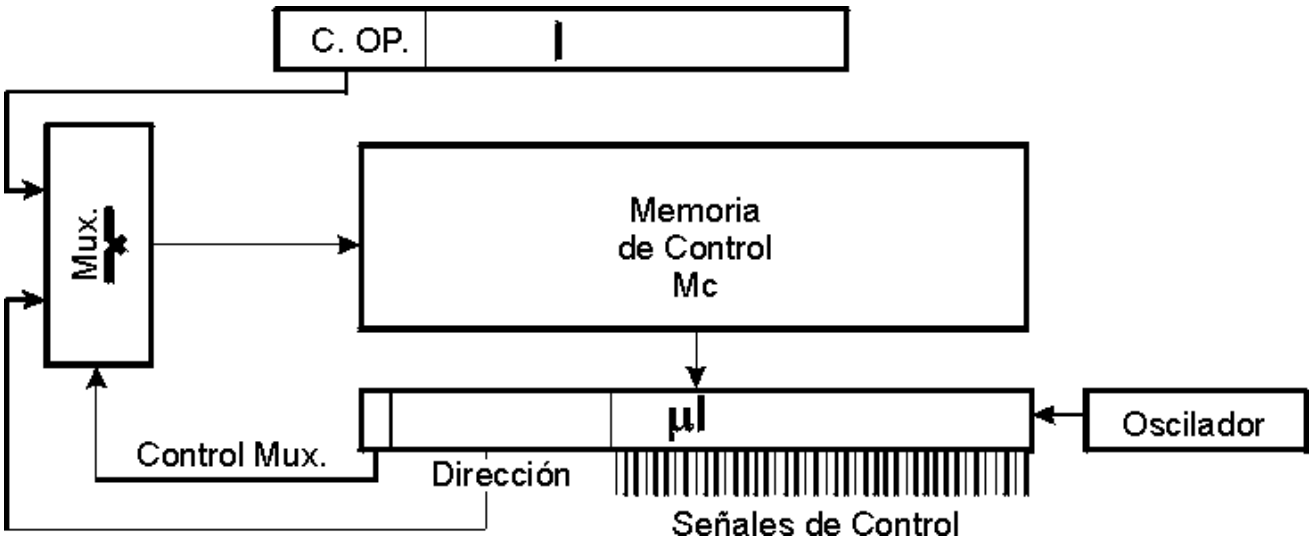Estructura de U.C. microprogramada con secuenciamiento **explícito**




- Memoria de control guarda todos los μprogramas, donde cada μinstrucción proporciona la μdirección de la μinstrucción siguiente
- El CO representa la μDirección de la primera μinstrucción asociado a la instrucción máquina

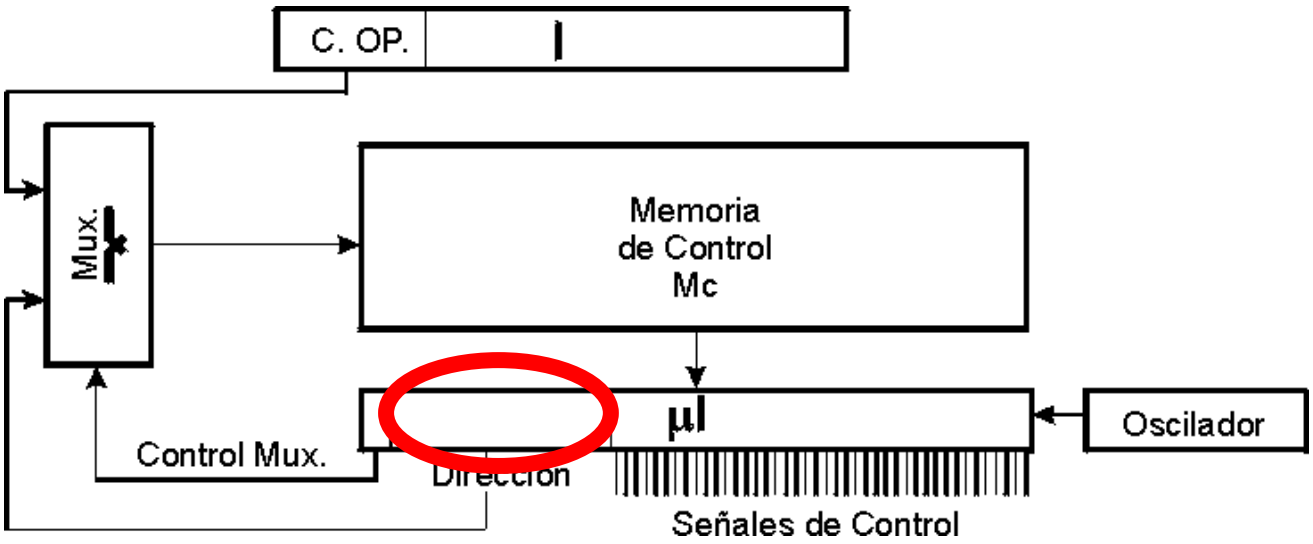Estructura de U.C. microprogramada con secuenciamiento **explícito**




- Memoria de control guarda todos los μprogramas, donde cada μinstrucción proporciona la μdirección de la μinstrucción siguiente
- Problema: gran cantidad de memoria de control para el secuenciamiento de instrucciones, necesario almacena la μdirección siguiente

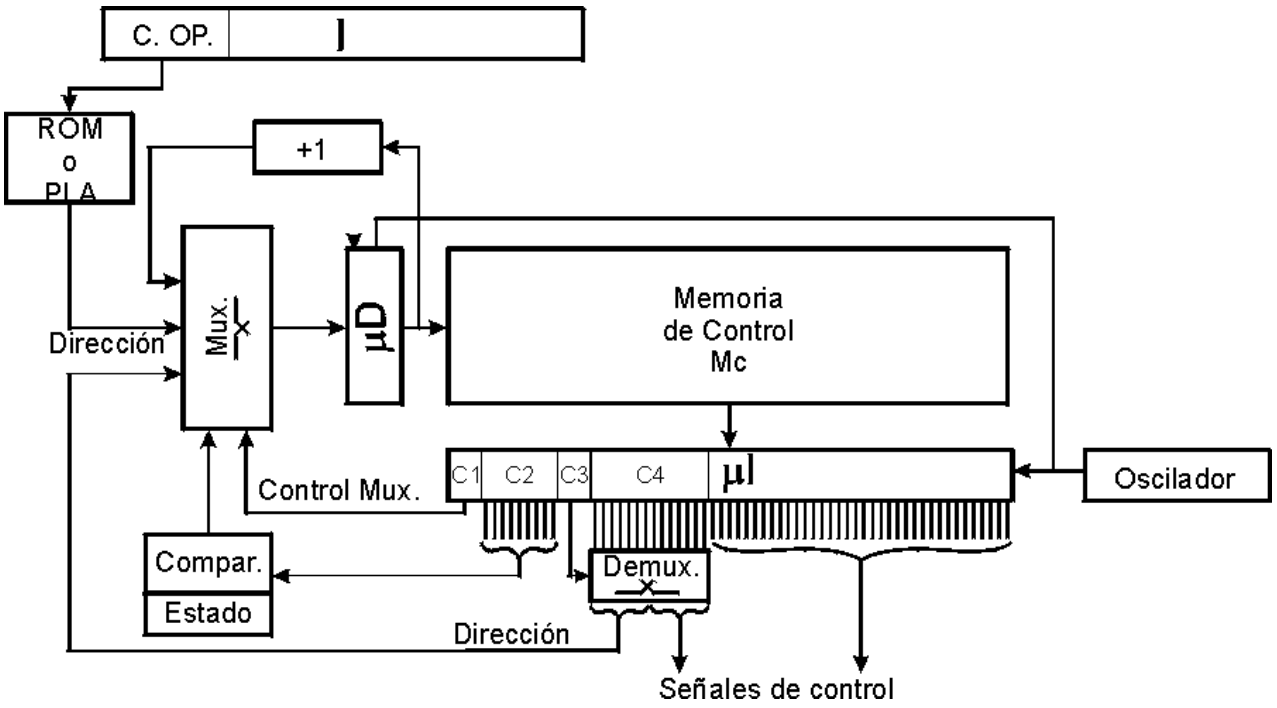Estructura de U.C. microprogramada con secuenciamiento **implícito**




- Memoria de control guarda todos los µprogramas de forma consecutiva en la memoria de control
- La ROM/PLA asocia a cada instrucción su microprograma (primera µdirección)
- Siguiente µinstrucción (+1), µbifurcaciones condicionales o µbucles

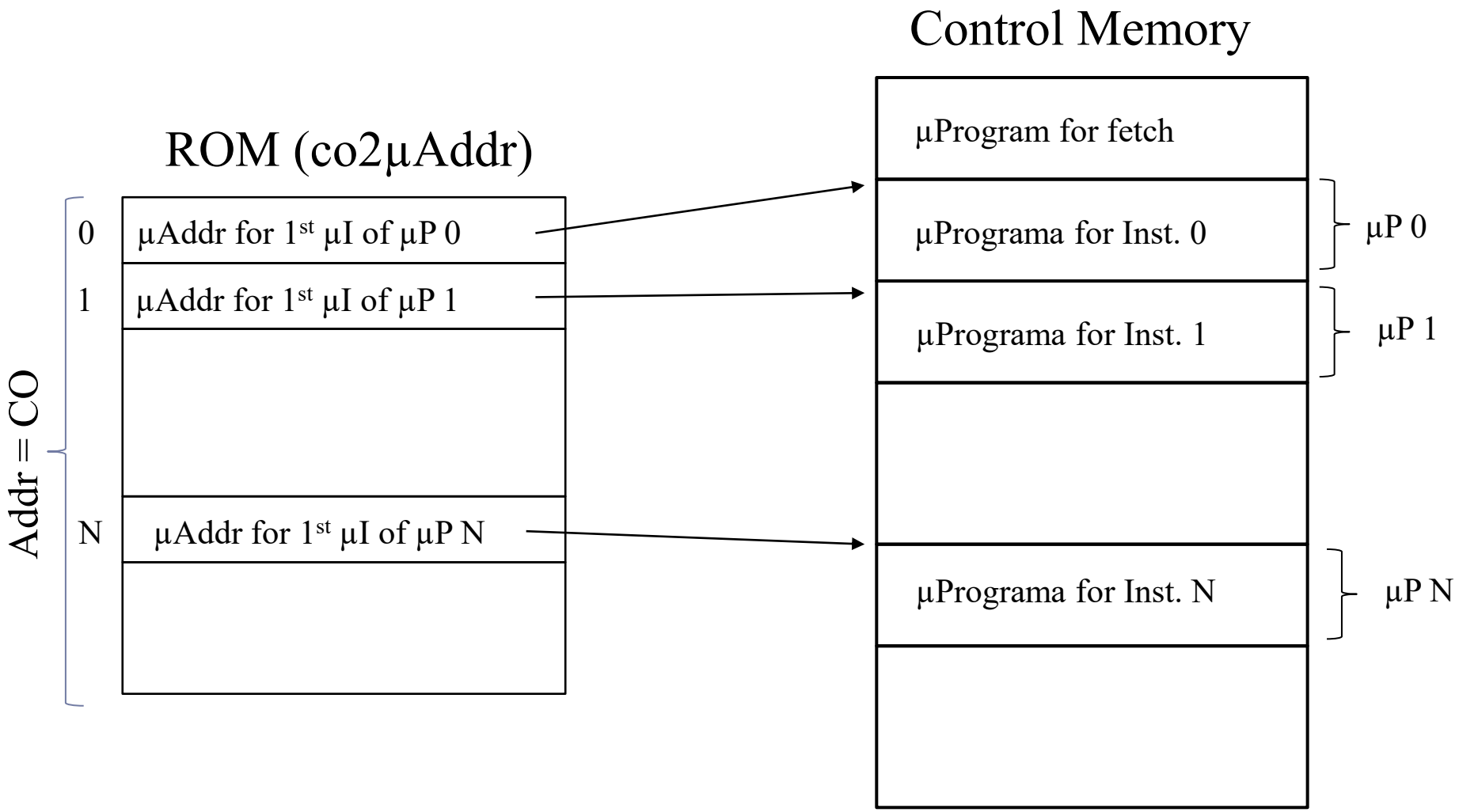
Ejemplo de funcionamiento de una UC con secuenciación **implícito**



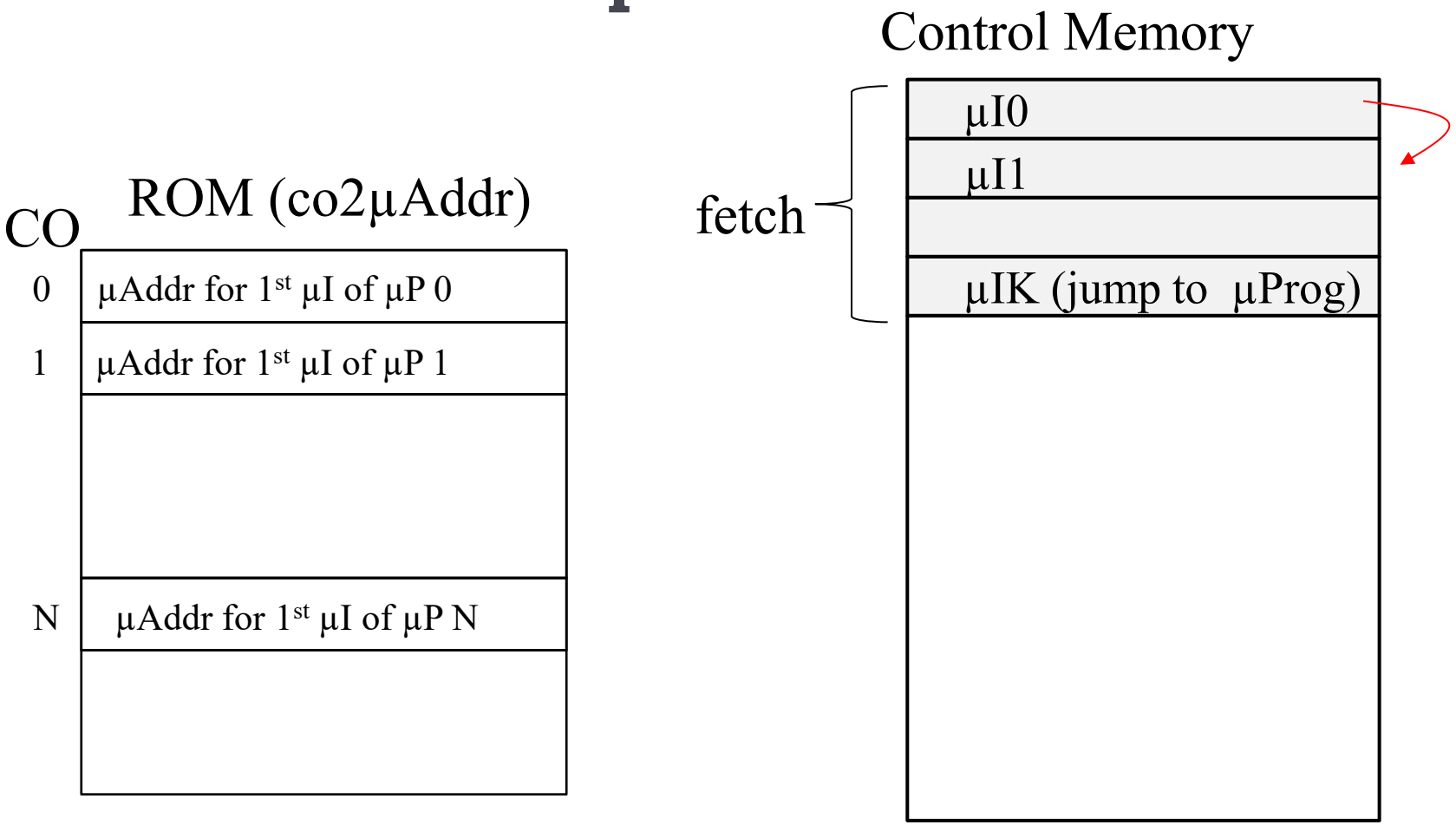
Ejemplo de funcionamiento de una UC con secuenciación **implícito**



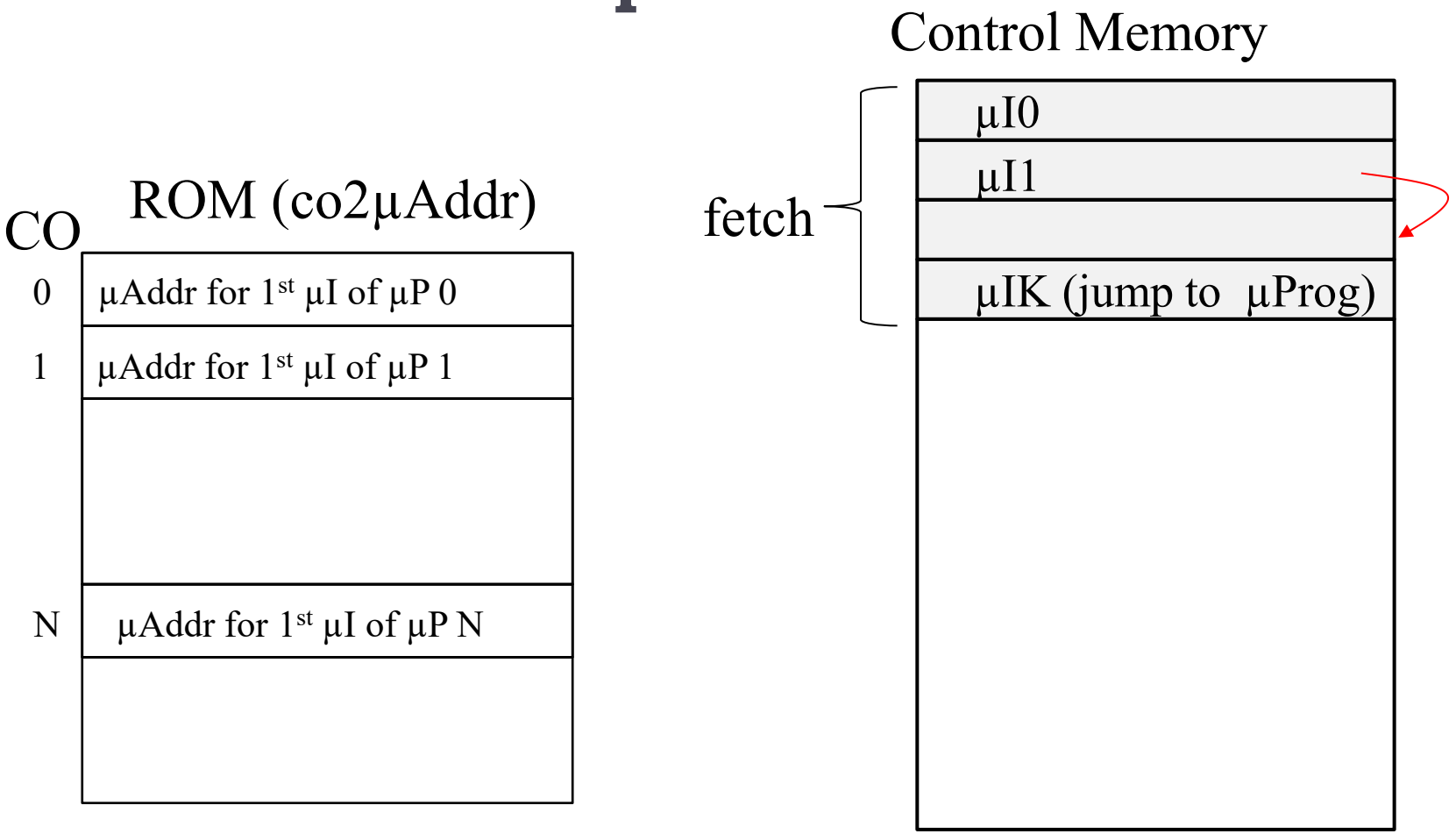Ejemplo de funcionamiento de una UC con secuenciación **implícito**




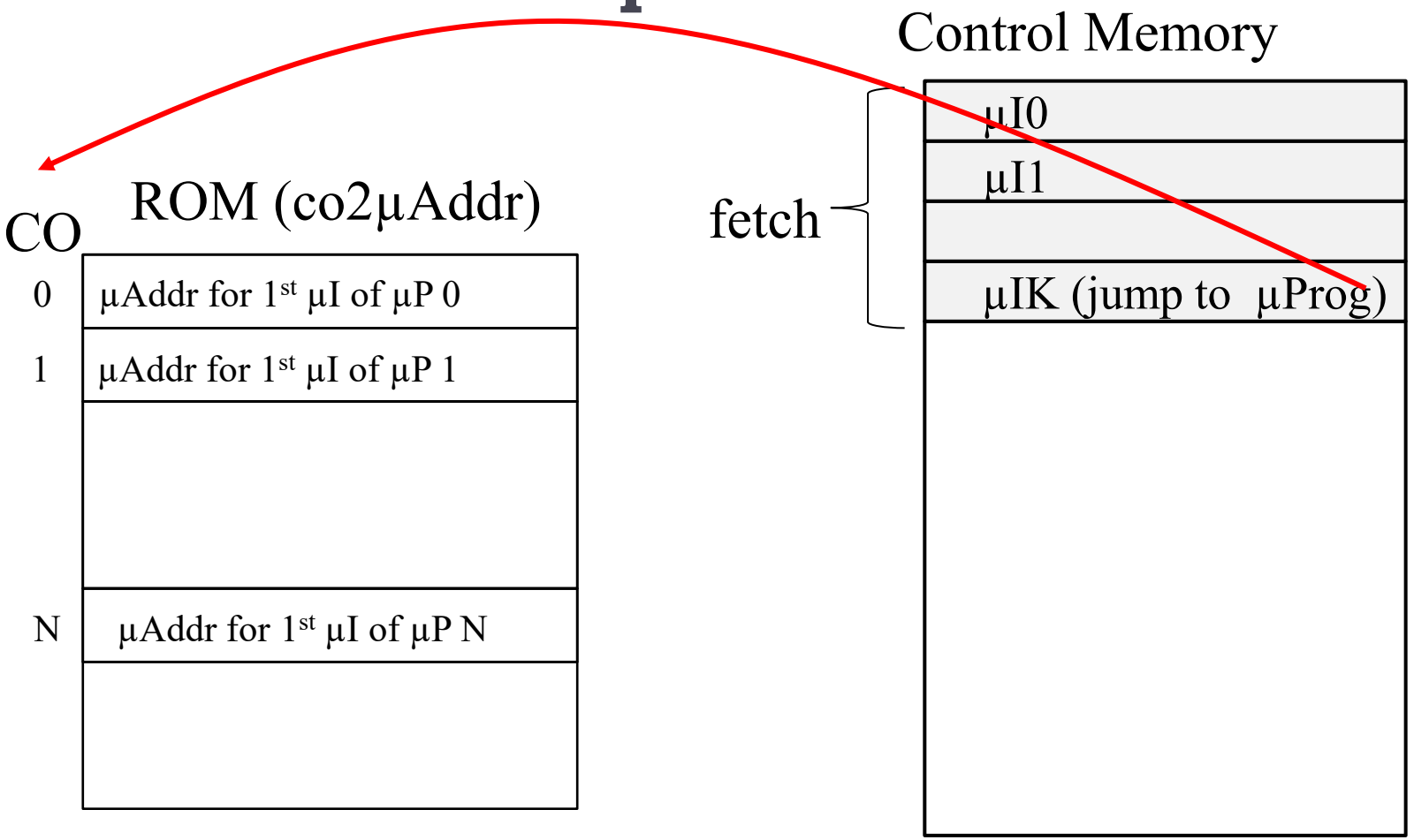Ejemplo de funcionamiento de una UC con secuenciación **implícito**




En el Registro de Instrucción el CO

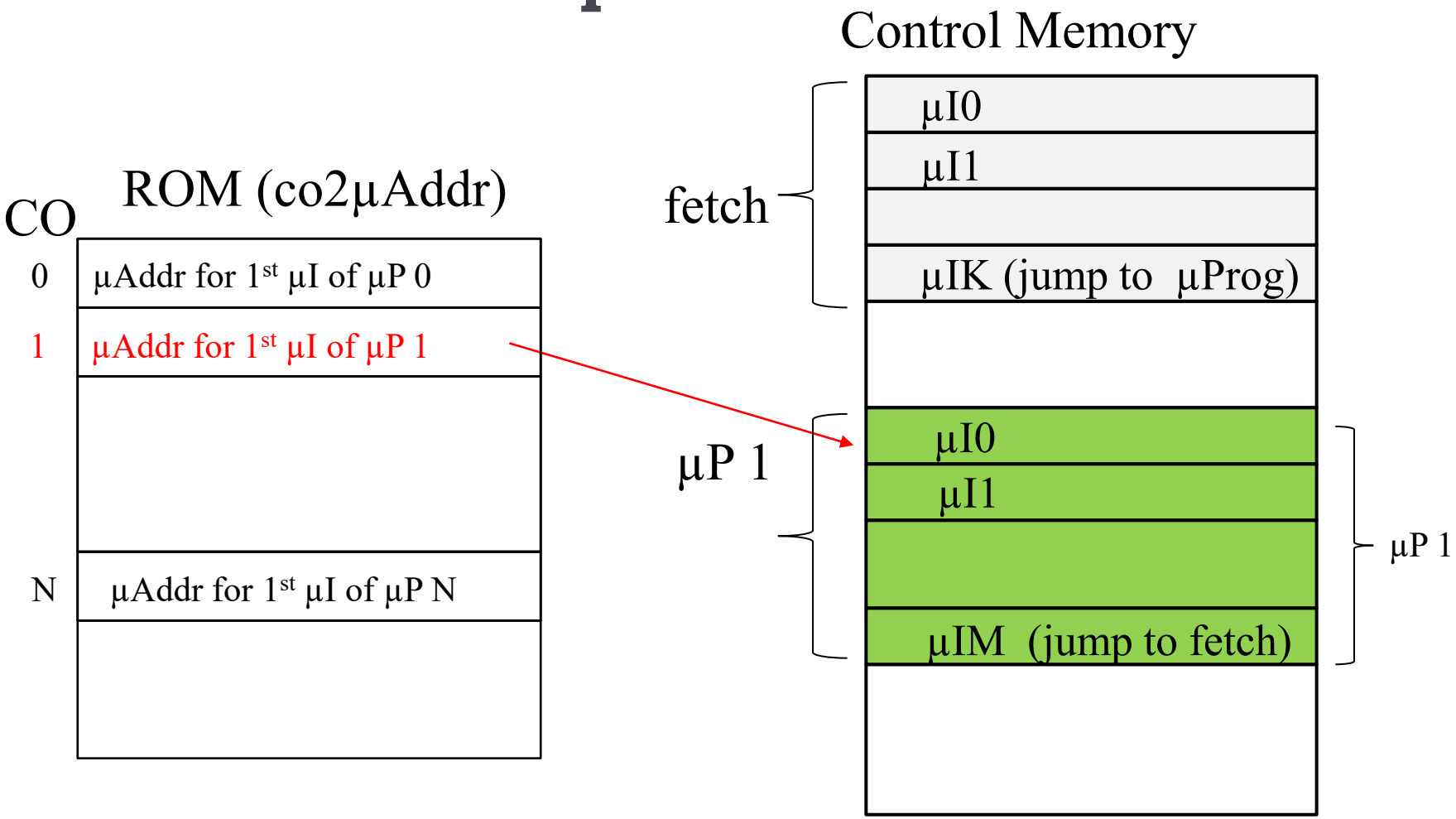
Ejemplo de funcionamiento de una UC con secuenciación **implícito**



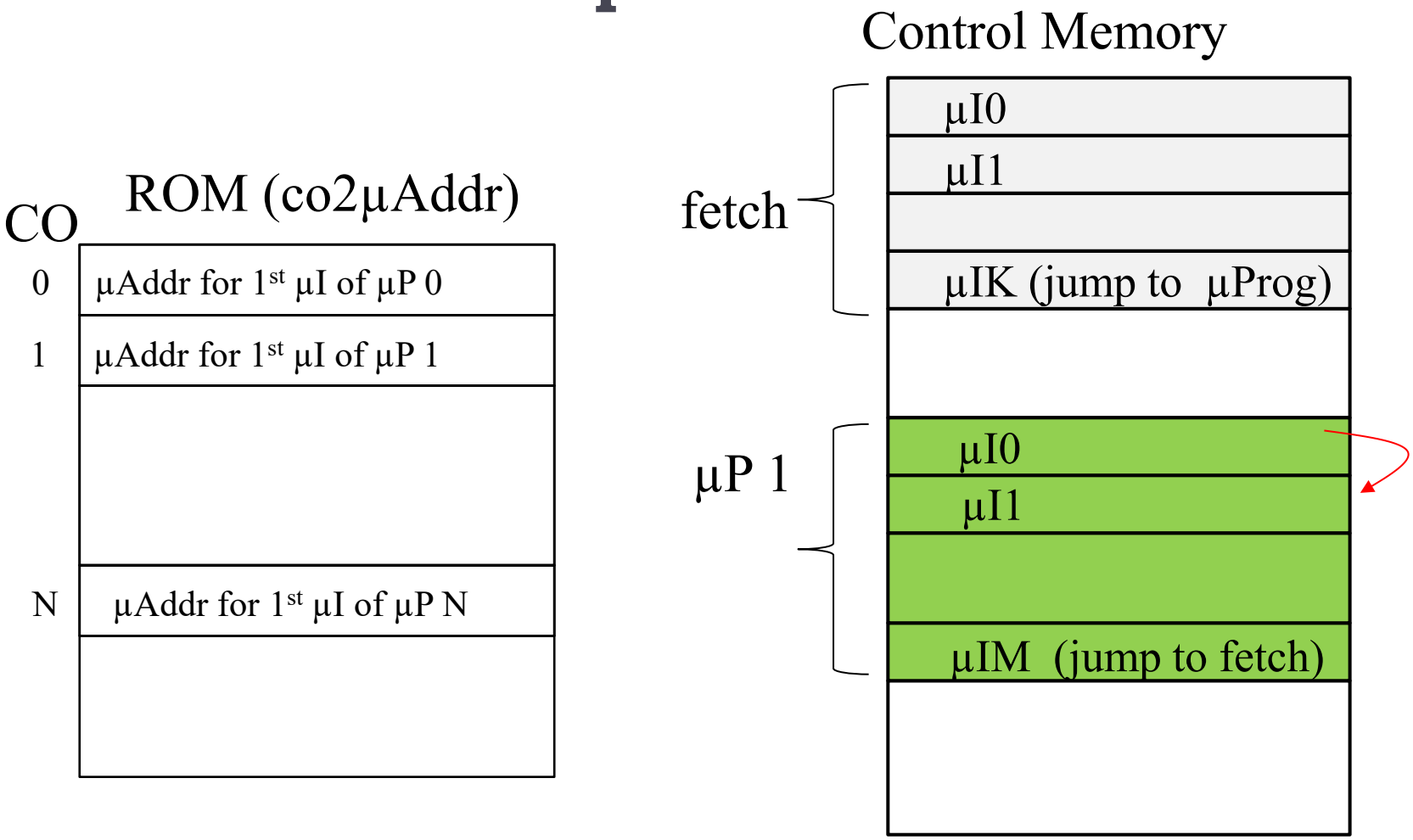
Ejemplo de funcionamiento de una UC con secuenciación **implícito**



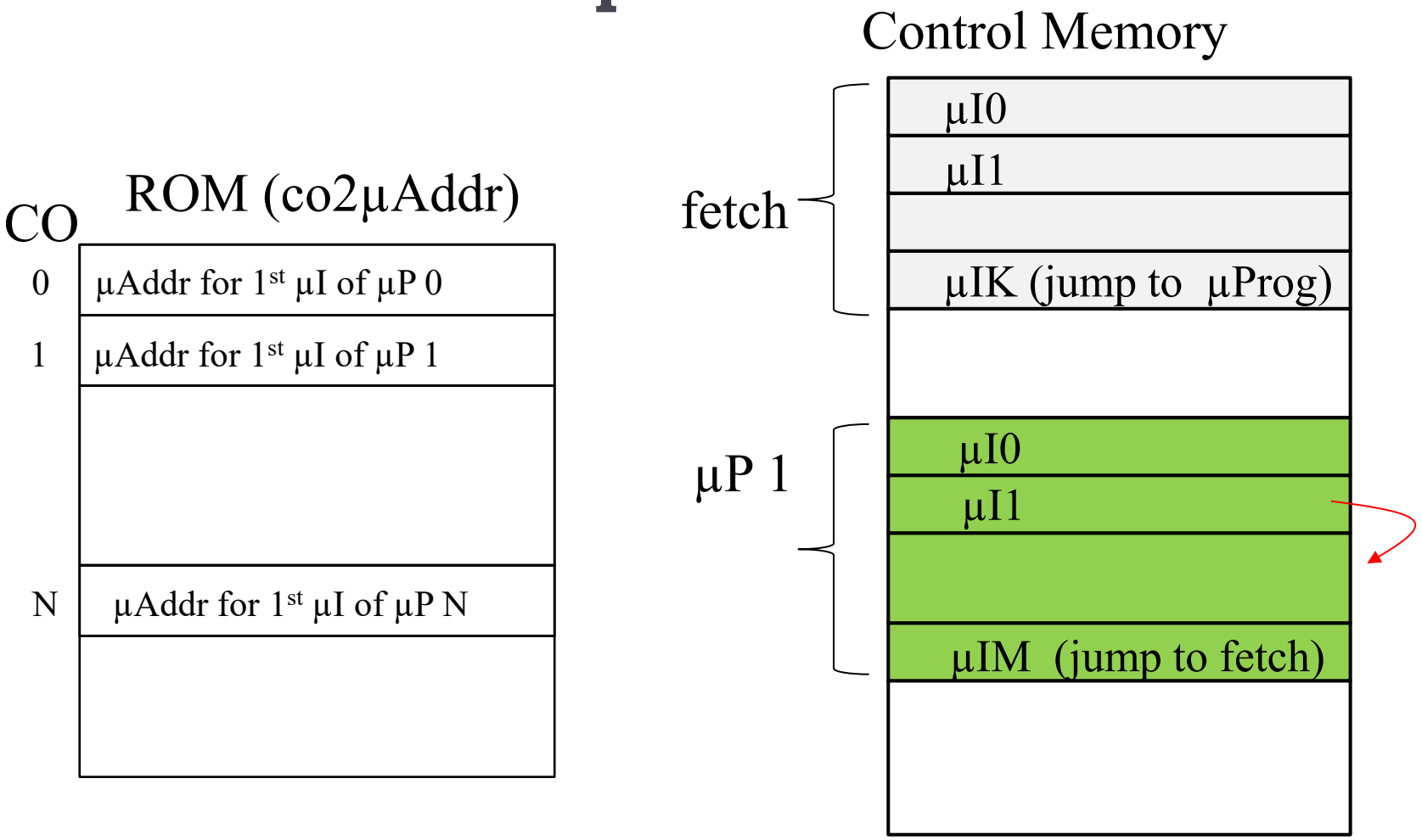Ejemplo de funcionamiento de una UC con secuenciación **implícito**



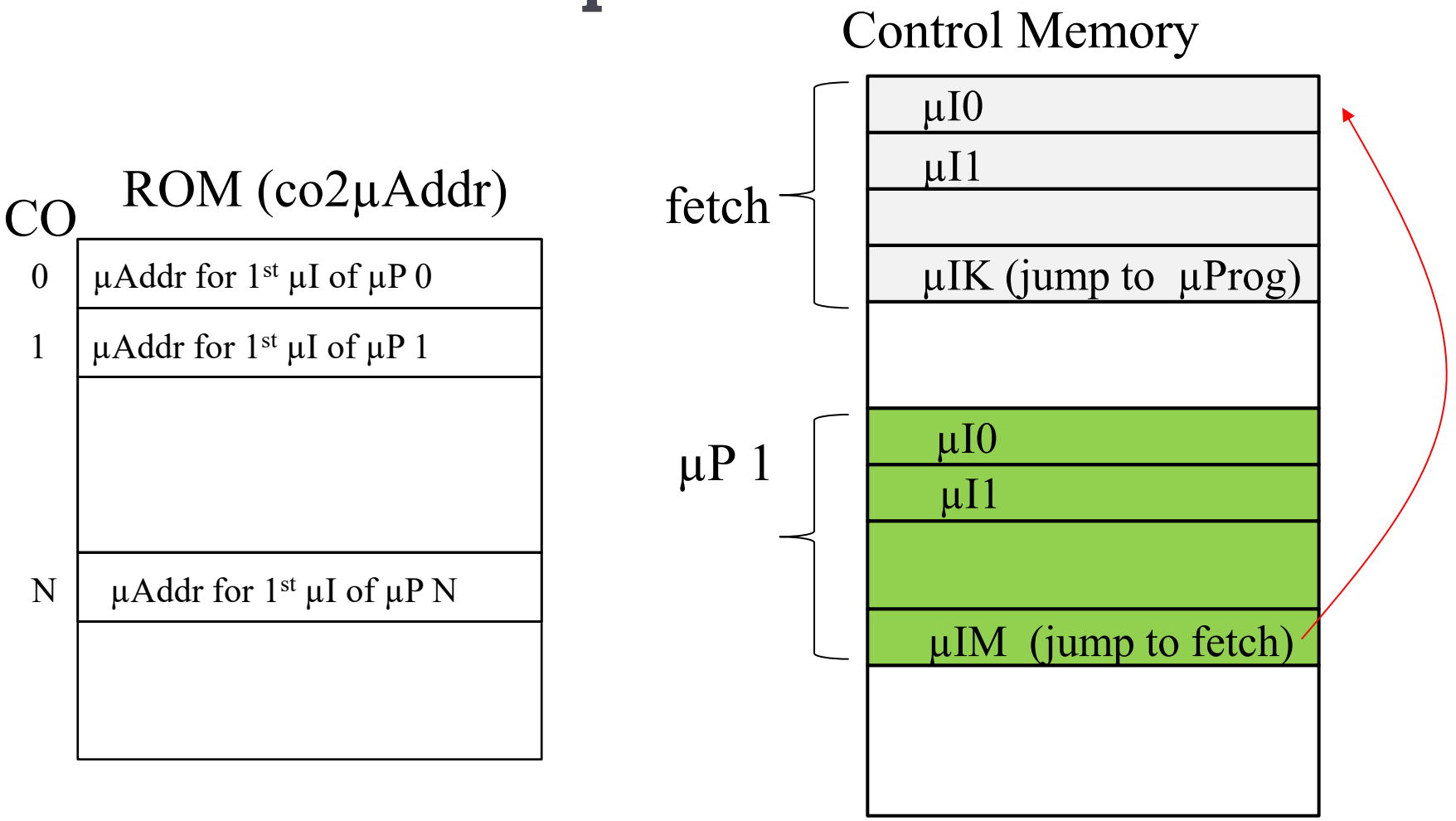
Ejemplo de funcionamiento de una UC con secuenciación **implícito**




Contenidos

1. Elementos de un computador
2. Organización del procesador
3. La unidad de control
4. Ejecución de instrucciones
5. Diseño de la unidad de control
   a) Tareas en el diseño de una unidad de control
   b) Unidad de control almacenada
   c) **Unidad de control en WepSIM**
   d) Ejemplo de juego de instrucciones microprogramado
6. Modos de ejecución
7. Interrupciones
8. Arranque de un computador
9. Prestaciones y paralelismo


Unidad de control de WepSIM

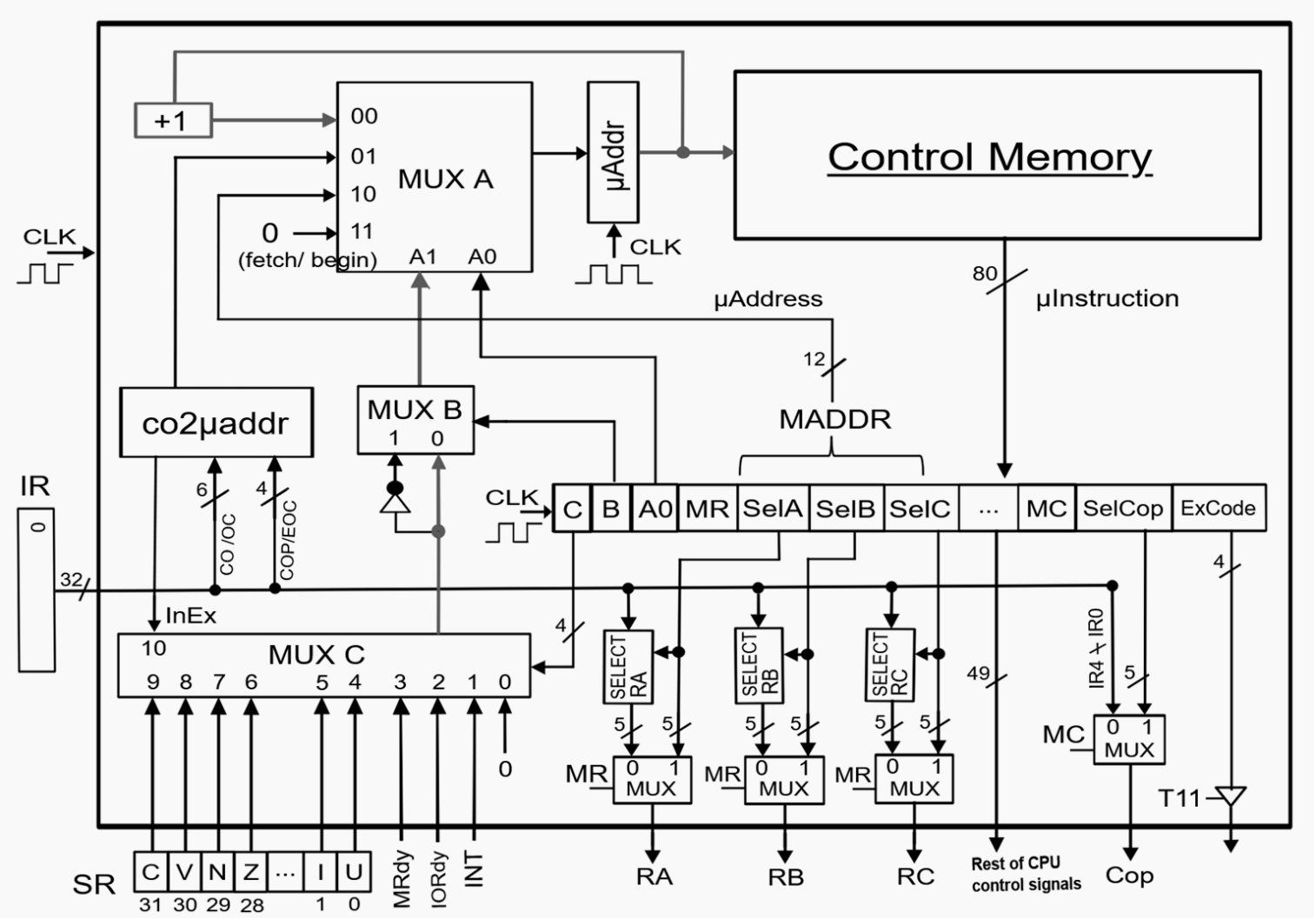


Unidad de control de WepSIM

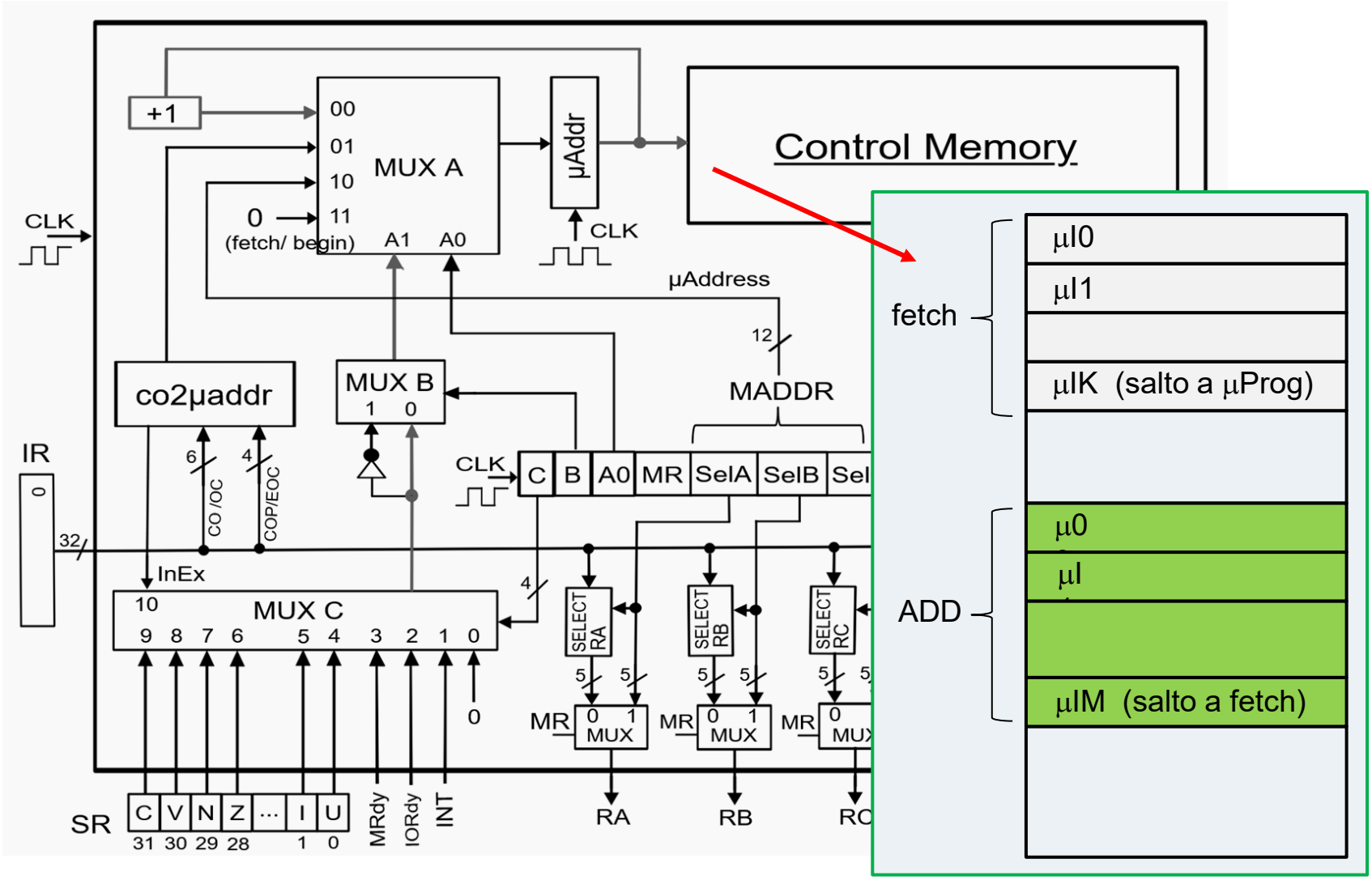


Unidad de control de WepSIM

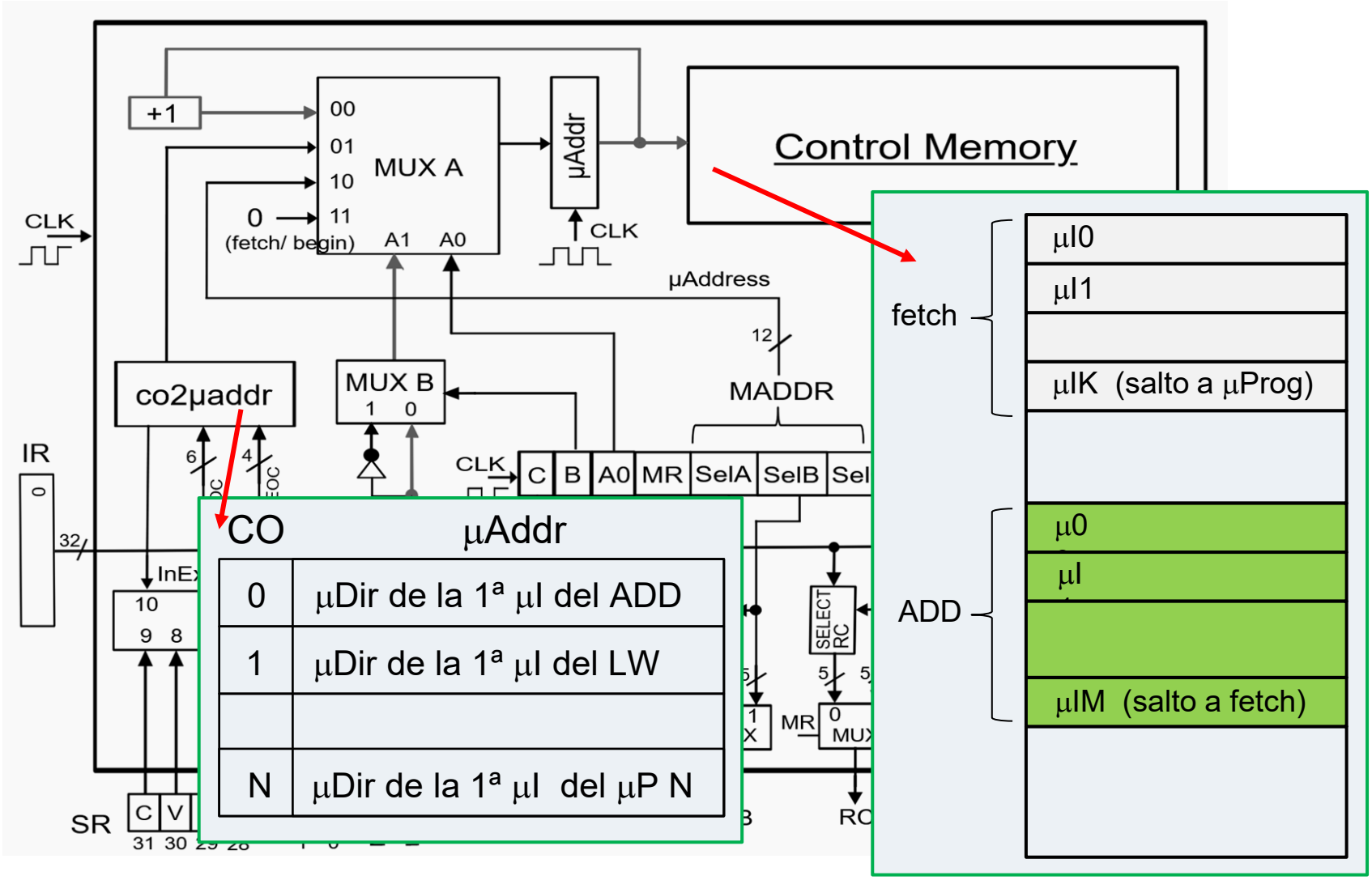

Unidad de control de WepSIM

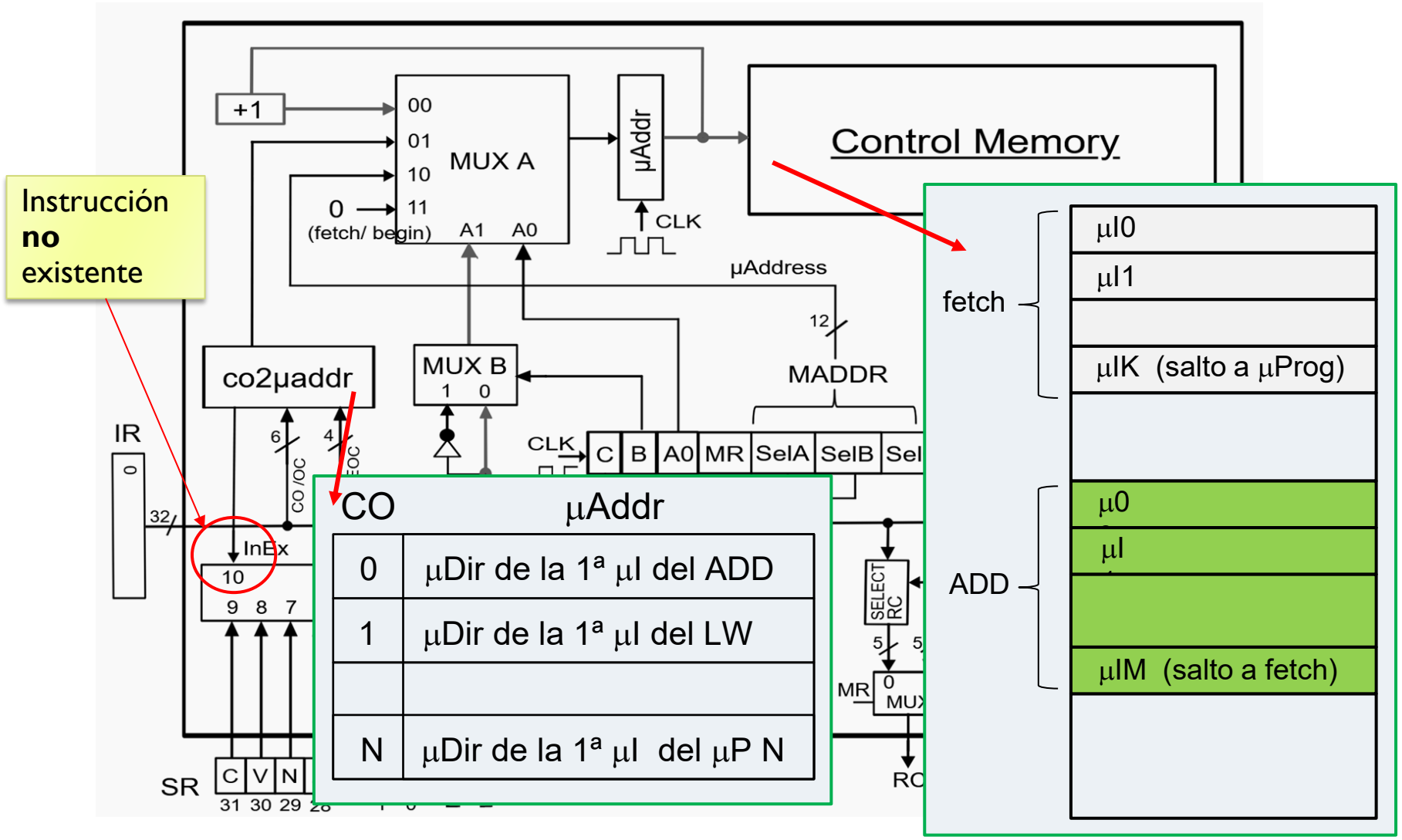

Unidad de control de WepSIM

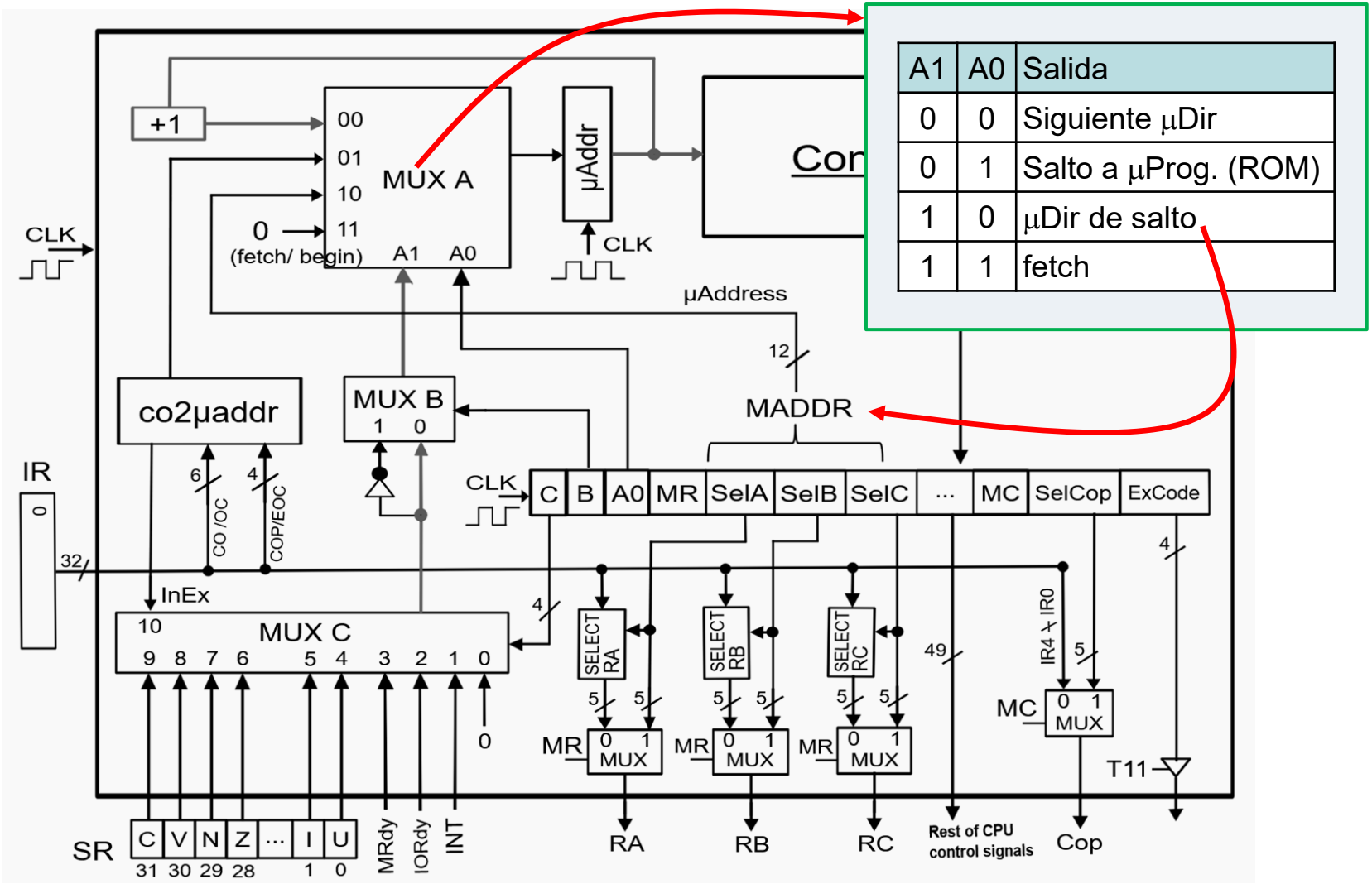

A1	A0	Salida
0	0	Siguiente µDir
0	1	Salto a µProg. (ROM)
1	0	µDir de salto
1	1	fetch

Ejemplos de saltos más frecuentes
operaciones elementales con la UC

- **Salto a la dirección 000100011100 (12 bits) si Z = 1. En caso contrario se salta a la siguiente.**

O. Elemental	Señales
Si (Z) μPC=000100011100	A0=0, B=0, C=0110_2, mADDR=000100011100_2

- **Salto incondicional a la dirección 000100011111**

O. Elemental	Señales
μPC=000100011111	A0=0, B=1, C=0000_2, mADDR=000100011111_2

- **Salto a la primera μdirección del μprograma asociado al CO**


O. Elemental	Señales
Salto a CO	A0=1, B=0, C=0000_2

Unidad de control de WepSIM

A0	B	C3	C2	C1	C0	Acción
0	0	0	0	0	0	Siguiente μDirección
0	1	0	0	0	0	Salto incondicional a MADDR
0	0	0	0	0	1	Salto condicional a MADDR si INT = 1 (*)
0	1	0	0	1	0	Salto condicional a MADDR si IORdy = 0 (*)
0	1	0	0	1	1	Salto condicional a MADDR si MRdy = 0 (*)
0	0	0	1	0	0	Salto condicional a MADDR si U = 1 (*)
0	0	0	1	0	1	Salto condicional a MADDR si I = 1 (*)
0	0	0	1	1	0	Salto condicional a MADDR si Z = 1 (*)
0	0	0	1	1	1	Salto condicional a MADDR si N = 1 (*)
0	0	1	0	0	0	Salto condicional a MADDR si O = 1 (*)
1	0	0	0	0	0	Salto a μProg. (ROM c02μaddr)
1	1	0	0	0	0	Salto a fetch (μDir = 0)


- (*) Si no se cumple la condición → Siguiente μDirección
- Resto de entradas → funcionamiento indefinido


Formato de la microinstrucción

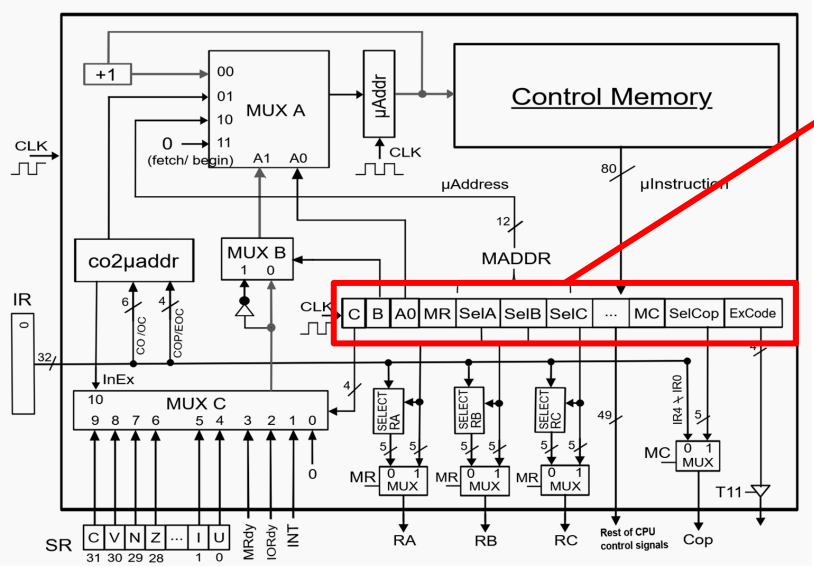

C0 .. C7	Carga en registros
Ta, Td	Triestados a buses
T1..T10	Puertas triestado
M1, M2, M7, MA, MB	Multiplexores
SelP	Selector Registro estado
LC	Carga en Register File
SE	Extensión de signo
Size, Offset	Selector del registro IR
BW	Tamaño de operación en memoria
R, W	Operación de memoria
IOR, IOW	Operación de E/S
INTA	Reconocimiento INT
I	Habilitar interrupciones
U	Usuario/núcleo


Selector de registros

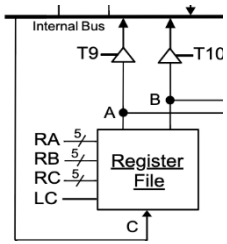


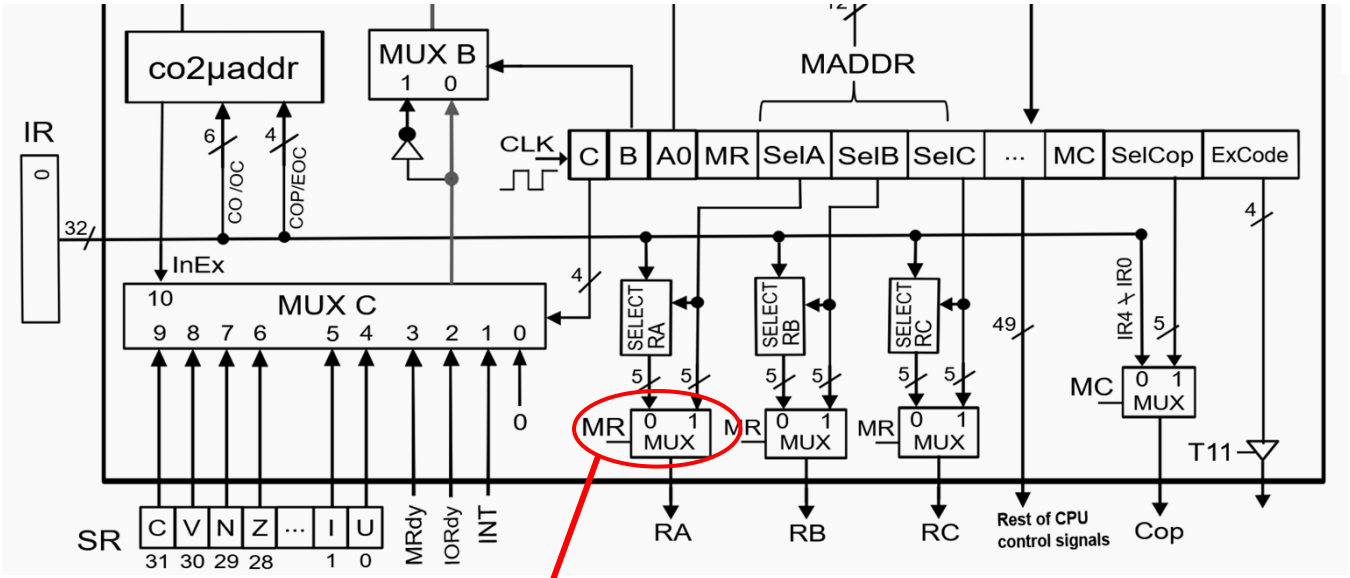


- Si MR = 1, RA se obtiene directamente de la µInstrucción
- Si MR = 0, RA se obtiene de un campo de la instrucción (en IR)

Selector de registros

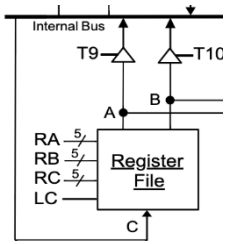

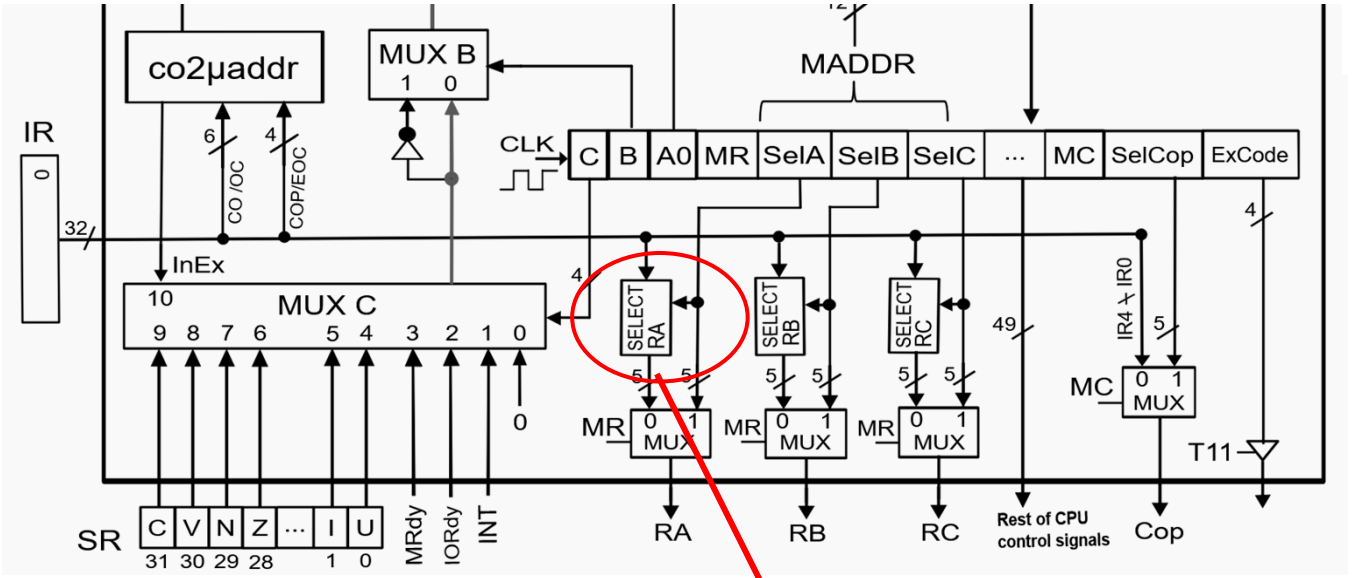


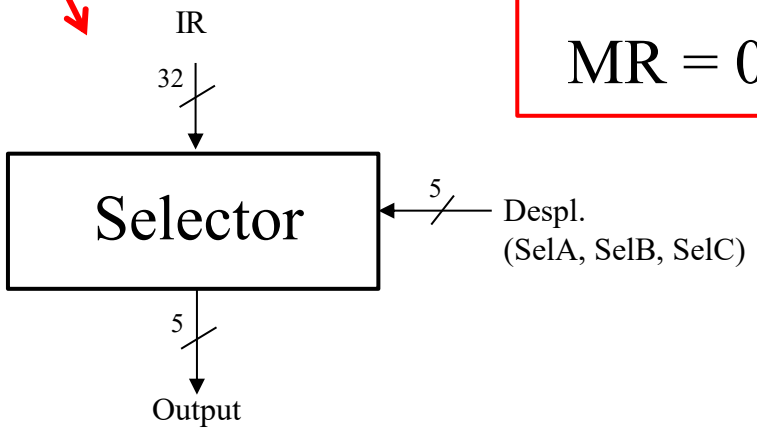


MR = 0

Selecciona 5 bits de un conjunto de 32 bits desde la posición indicada en “Despl.” (bit inferior)

Selector de registros

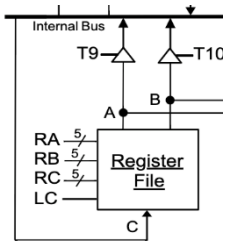

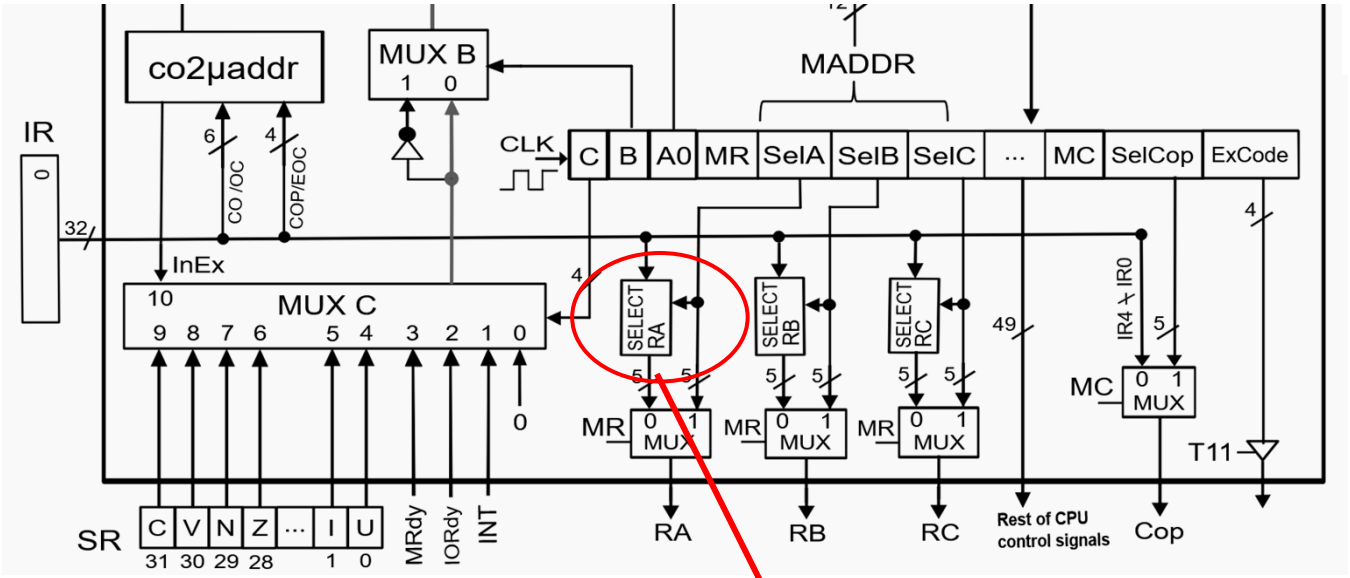


RI: $D_{31}D_{30}D_{29}D_{28}D_{27}D_{26}D_{25}$ ……. $D_4D_3D_2D_1D_0$

Si Displ = 11011 → Output = $D_{31}D_{30}D_{29}D_{28}D_{27}$

Si Displ = 00000 → Output = $D_4D_3D_2D_1D_0$


Si Displ = 10011 → Output = $D_{23}D_{22}D_{21}D_{20}D_{19}$

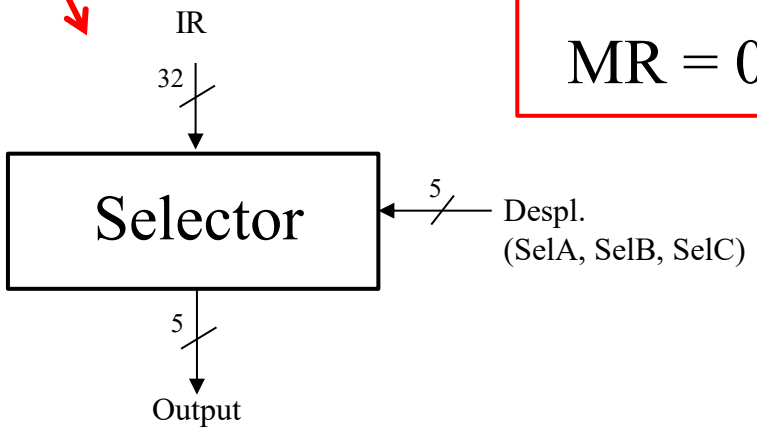Si Displ = 01011 → Output = $D_{15}D_{14}D_{13}D_{12}D_{11}$




MR = 0

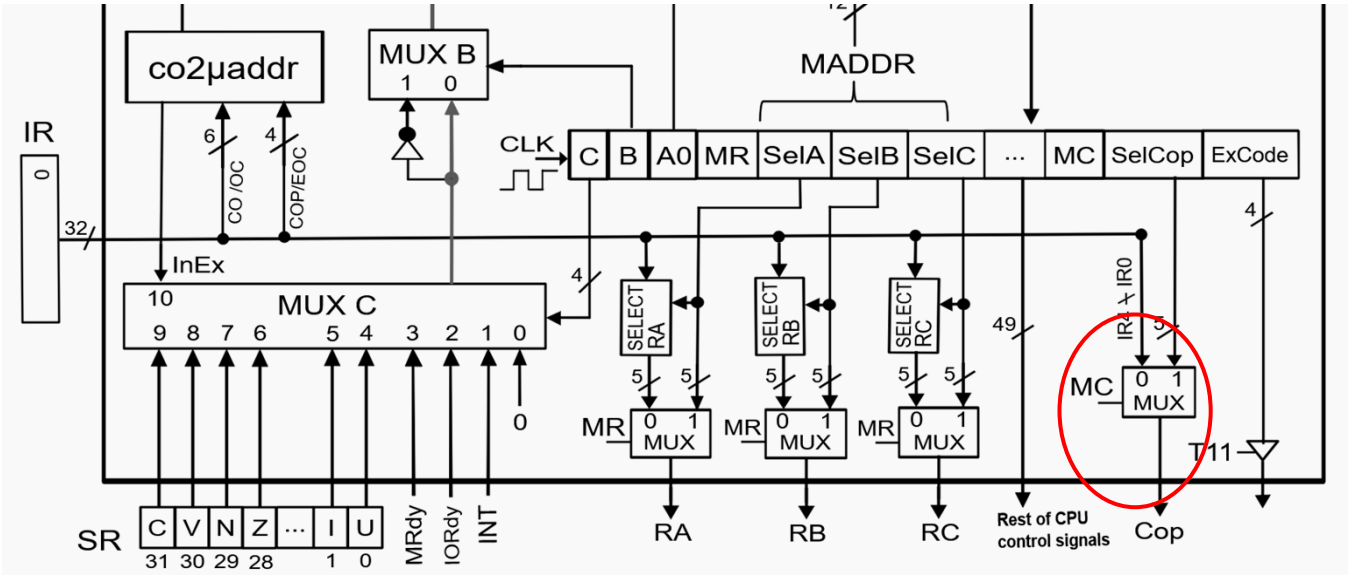Selección del código de operación de la ALU



- Si **MC = 1**, el código de operación de la ALU se obtiene directamente de la microinstrucción (**SelCop**)
- Si **MC = 0**, el código de operación de la ALU se obtiene de los **4 últimos bits** almacenados en el **registro de instrucción**

Código de excepción

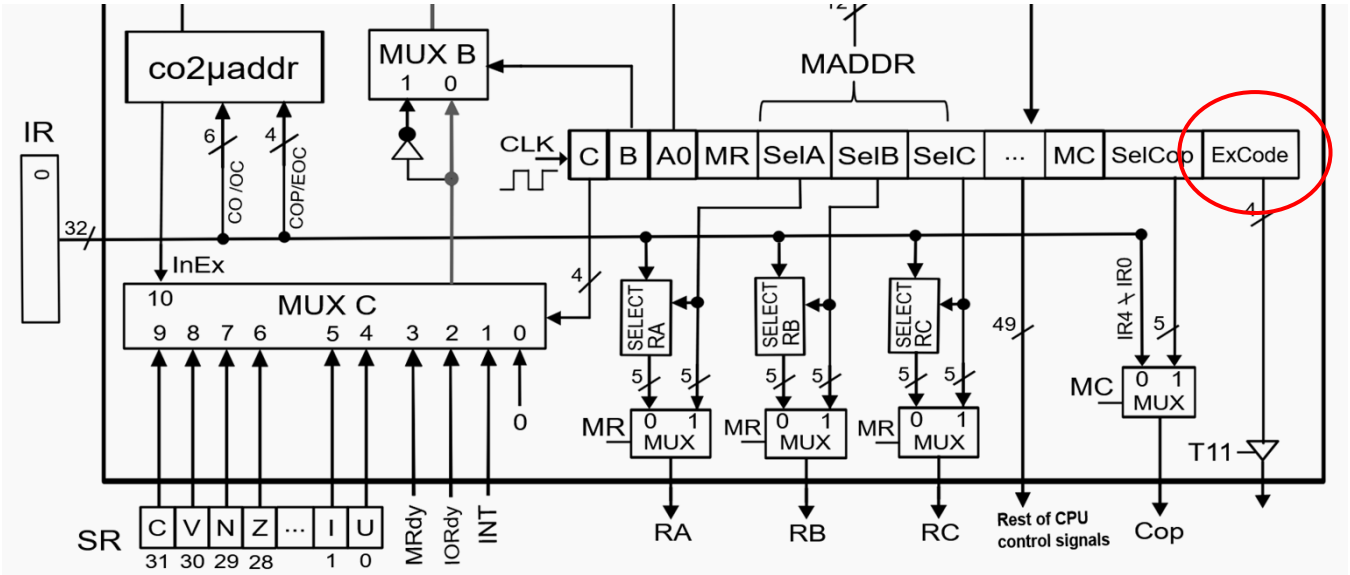

- **ExCode**:
  - Permite tener un valor inmediato cualquiera de 4 bits,
  - Especialmente útil para generar el vector de interrupción a utilizar cuando se produce una excepción en la instrucción.

Contenidos

1. Elementos de un computador
2. Organización del procesador
3. La unidad de control
4. Ejecución de instrucciones
5. Diseño de la unidad de control
   a) Tareas en el diseño de una unidad de control
   b) Unidad de control almacenada
   c) Unidad de control en WepSIM
   d) **Ejemplo de juego de instrucciones microprogramado**
6. Modos de ejecución
7. Interrupciones
8. Arranque de un computador
9. Prestaciones y paralelismo

Ejemplo

- Instrucciones a microprogramar con WepSIM*:

Instrucción	Cód. Oper.	Significado
ADD Rd, Rf1, Rf2	000000	Rd ← Rf1+ Rf2
LI R, valor	000001	R ← valor
LW R, dir	000010	R ← MP[dir]
SW R, dir	000011	MP[dir] ← R
BEQ Rf1, Rf2, despl	000100	if (Rf1 == Rf2) PC ← PC +desp
J dir	000101	PC ← dir
HALT	000110	Parada, bucle infinito

* Memoria de un ciclo

Diseño con la U.C. de WepSIM

- Para cada instrucción máquina (y fetch):
  1. Definir el comportamiento en lenguaje de transferencia de registro (RT) en cada ciclo de reloj
  2. Traducir el comportamiento a valores de cada señal de control en cada ciclo de reloj
  3. Se indica el contenido de la memoria de control en cada ciclo de reloj

Instrucción *mv R0 R1*


↓

Secuencia de **operaciones elementales**

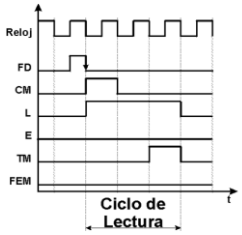1. RI <- [PC]
2. PC++
3. decodificación
4. *R0 <- R1*


↓

Secuencia de **señales de control** por cada operación elemental



↓

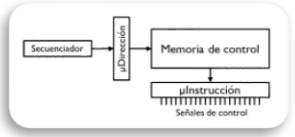Circuito que genera señales:
Control microprogramado.
Cargar microprogramación.



Microprograma de las instrucciones

- FETCH

Ciclo	Op. Elemental	
0	MAR ← PC	
1	MBR ← MP	
	PC ← PC + 4	
2	IR ← MBR	
3	Decodificación	

Diseño con la U.C. de WepSIM


- Para cada instrucción máquina (y fetch):
  1. Definir el comportamiento en lenguaje de transferencia de registro (RT) en cada ciclo de reloj
  2. Traducir el comportamiento a valores de cada señal de control en cada ciclo de reloj
  3. Se indica el contenido de la memoria de control en cada ciclo de reloj

Instrucción *mv R0 R1*


Secuencia de **operaciones elementales**

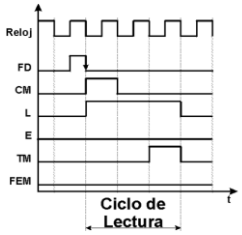1. RI <- [PC]
2. PC++
3. decodificación
4. *R0 <- R1*

Secuencia de **señales de control** por cada operación elemental



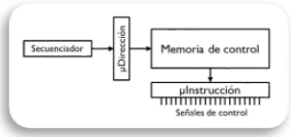Circuito que genera señales:
Control microprogramado.
Cargar microprogramación.



Microprograma de las instrucciones

WepSIM: ejemplo de FETCH

- FETCH

Ciclo	Op. Elemental	Señales activadas (resto a 0)
0	MAR ← PC	T2, C0
1	MBR ← MP	Ta, R, BW=11, C1, M1
	PC ← PC + 4	M2, C2
2	IR ← MBR	T1, C3
3	Decodificación	C=0000, B=0, A0=1

Diseño con la U.C. de WepSIM


- Para cada instrucción máquina (y fetch):
  1. Definir el comportamiento en lenguaje de transferencia de registro (RT) en cada ciclo de reloj
  2. Traducir el comportamiento a valores de cada señal de control en cada ciclo de reloj
  3. Se indica el contenido de la memoria de control en cada ciclo de reloj

Instrucción *mv R0 R1*


Secuencia de **operaciones elementales**

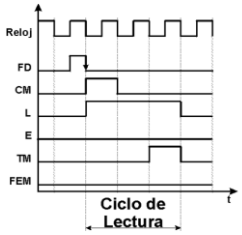1. RI <- [PC]
2. PC++
3. decodificación
4. *R0 <- R1*

Secuencia de **señales de control** por cada operación elemental



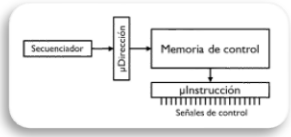Circuito que genera señales:
Control microprogramado.
Cargar microprogramación.



Microprogramas en WepSIM

C.	O.E.	Señales activadas
0	MAR ← PC	T2, C0
1	MBR ← MP, PC ← PC + 4	Ta, R, BW=11, C1, M1, M2, C2
2	IR ← MBR	T1, C3
3	Decod.	A0=1, B=0, C=0

Esqueleto

<Lista de microcódigos>

<Especificación de registros>

<Pseudoinstruciones>


```
begin
{
    fetch: (T2, C0=1),
           (Ta, R, BW=11, C1, M1),
           (M2, C2, T1, C3),
           (A0, B=0, C=0)
}

registers {
        0=(zero,  x0),    1=(ra, x1),    2=(sp, x2)(stack_pointer),
        3=(gp,    x3),    4=(tp, x4),    5=(t0, x5),
        6=(t1,    x6),    7=(t2, x7),    8=(s0,  fp,  x8),
        9=(s1,    x9),   10=(a0,  x10),  11=(a1,  x11),
       12=(a2,   x12),   13=(a3,  x13),  14=(a4,  x14),
       15=(a5,   x15),   16=(a6,  x16),  17=(a7,  x17),
       18=(s2,   x18),   19=(s3,  x19),  20=(s4,  x20),
       21=(s5,   x21),   22=(s6,  x22),  23=(s7,  x23),
       24=(s8,   x24),   25=(s9,  x25),  26=(s10, x26),
       27=(s11, x27),    28=(t3,  x28),  29=(t4,  x29),
       30=(t5,   x30),   31=(t6,  x31)
}
```

Microprograma de las instrucciones

- ADD Rd, Rf1, Rf2


Ciclo	Op. Elemental	Señales activadas (resto a 0)	C B A0
0	Rd ← Rf1 + Rf2	SelA=10000 (16), SelB=01011 (11), MC=0, T6, SelP=11, C7, M7, SelC=10101 (21), LC	0000 1 1

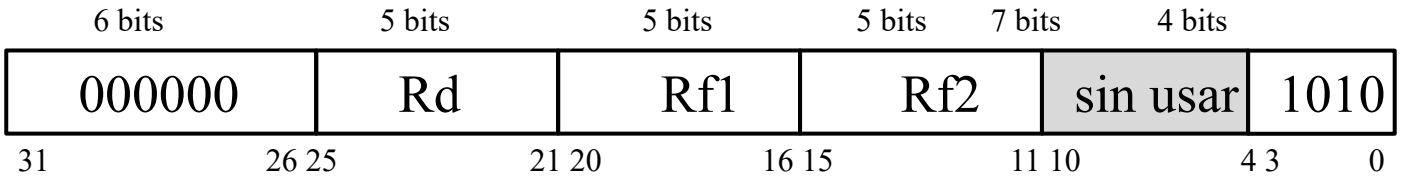

Microprograma de las instrucciones

- ADD Rd, Rf1, Rf2

Ciclo	Op. Elemental	Señales activadas (resto a 0)	C B A0
0	Rd ← Rf1 + Rf2	SelA=10000 (16), SelB=01011 (11), SelCop=1010, MC=1, SelP=11, C7, M7, T6, SelC=10101 (21), LC	0000 1 1

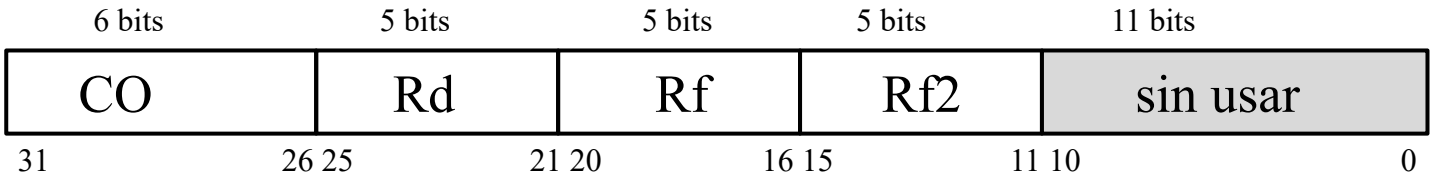

Especificación de microprogramas en WepSIM

WepSIM: ejemplo de ADD

```
begin
{
   fetch: (T2, C0=1),
          (Ta, R, BW=11, C1, M1),
          (M2, C2, T1, C3),
          (A0, B=0, C=0)
}
```


```
add R1, R2, R3 {
          co=100000,
          nwords=1,
          R1=reg(25,21),
          R2=reg(20,16),
          R3=reg(15,11),
          {
               (SelA=01011, SelB=10000,
                SelCop=1010, MC,          SelP=11, M7,C7,
                T6, SelC=10101, LC,       A0=1, B=1, C=0)
          }
}
```

```
registers {
      0=(zero,  x0),     1=(ra, x1),     2=(sp, x2)(stack_pointer),
      3=(gp,    x3),     4=(tp, x4),     5=(t0, x5),
      6=(t1,    x6),     7=(t2, x7),     8=(s0,  fp,   x8),
      9=(s1,    x9),    10=(a0,  x10),  11=(a1,  x11),
     12=(a2,   x12),    13=(a3,  x13),  14=(a4,  x14),
     15=(a5,   x15),    16=(a6,  x16),  17=(a7,  x17),
     18=(s2,   x18),    19=(s3,  x19),  20=(s4,  x20),
     21=(s5,   x21),    22=(s6,  x22),  23=(s7,  x23),
     24=(s8,   x24),    25=(s9,  x25),  26=(s10, x26),
     27=(s11, x27),     28=(t3,  x28),  29=(t4,  x29),
     30=(t5,   x30),    31=(t6,  x31)
}
```

Microprograma de las instrucciones

- LI R, valor


Ciclo	Op. Elemental	Señales activadas (resto a 0)	C B A0
0	R ← IR (valor)	LC SelC = 10101 (21) T3, Size = 10000 Offset= 00000 SE=1	0000 1 1

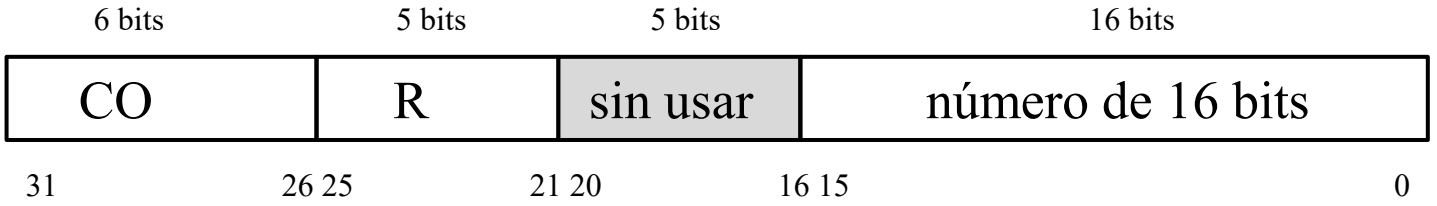

Microprograma de las instrucciones

- LW R dir, con memoria síncrona de un ciclo

Ciclo	Op. Elemental	Señales activadas (resto a 0)	C B A0
0	MAR ← IR (dir)	T3, C0 Size = 10000, Offset= 00000	0000 0 0
1	MBR ← MP[MAR]	Ta, R, BW =11, C1, M1	0000 0 0
2	R ← MBR	T1, LC, SelC = 10101	0000 1 1

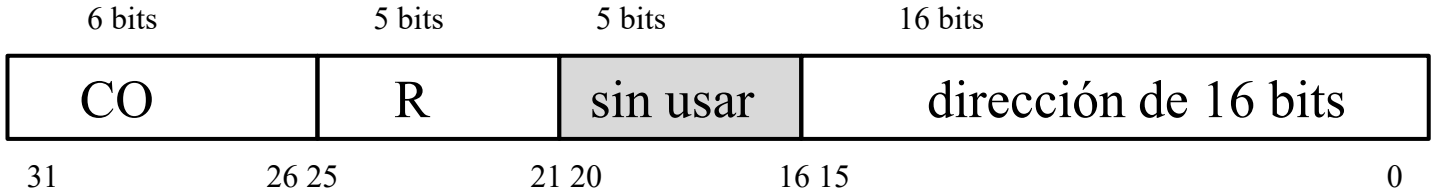

Microprograma de las instrucciones

- LW R dir, con memoria asíncrona (MRdy=1 indica el fin)


Ciclo	Op. Elemental	Señales activadas (resto a 0)	C B A0
0	MAR ← IR (dir)	T3, C0 Size = 10000, Offset= 00000	0000 0 0
1	while (!MRdy) MBR ← MP[MAR]	Ta, R, BW =11, C1, M1, MADDR=µAdd de esta µinstrucción	0011 1 0
2	R ← MBR	T1, LC, SelC = 10101	0000 1 1

Se ejecuta esta microinstrucción mientras MRdy==0

Microprograma de las instrucciones

- SW R dir, con memoria síncrona de un ciclo


Ciclo	Op. Elemental	Señales activadas (resto a 0)	C	B	A0
0	MBR ← R	T9, C1, SelA=10101	0000	0	0
1	MAR ← IR(dir)	T3, C0, Size = 10000, offset= 00000	0000	0	0
2	MP[dir] ← MBR	Td, Ta, BW = 11, W	0000	1	1

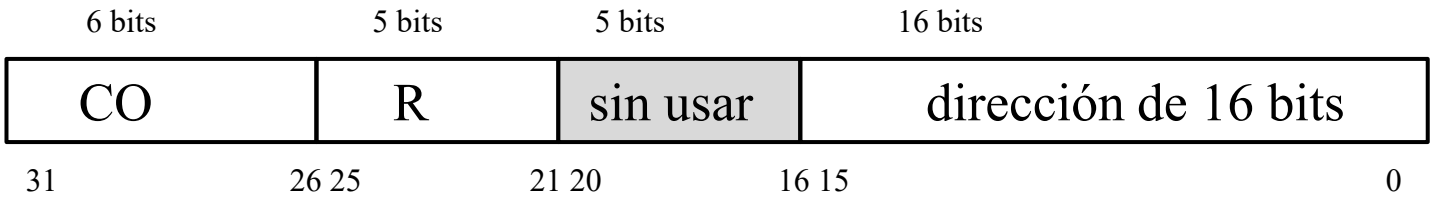

Microprograma de las instrucciones

- BEQ Rf1, Rf2, desp

Ciclo	Op. Elemental	Señales activadas (resto a 0)	C B A0
0	Rf1 - Rf2	SelA=10101, SelB=10000, SelCop=1011, MC, C7, M7, SelP=11	0000 0 0
11	If (Z == 0) goto fetch else next	MADDR = 0	0110 1 0
2	RT1 ←PC	T2, C4	0000 0 0
3	RT2 ← IR (dir)	Size = 10000, Offset = 00000, T3,C5	0000 0 0
4	PC ← RT1 +RT2	MA, MB=01, SelCop=1010, MC, T6, C2	0000 1 1

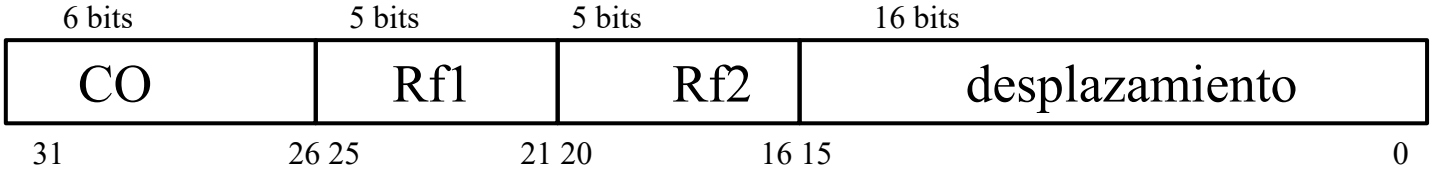

Especificación de microprogramas en WepSIM

WepSIM: ejemplo de BEQ


```
beq R1, R2, desp {
        co=000100,
        nwords=1,
        R1=reg(25,21),
        R2=reg(20,16),
        desp=address(15,0)rel,
        {
            (T8, C5),
            (SELA=10101, SELB=10000, MC=1, SELCOP=1011, SELP=11, M7, C7),
            (A0=0, B=1, C=110, MADDR=bck2ftch),
            (T5, M7=0, C7),
            (T2, C4),
            (SE=1, OFFSET=0, SIZE=10000,T3, C5),
            (MA=1, MB=1, MC=1, SELCOP=1010,T6, C2,A0=1, B=1, C=0),
  bck2ftch: (T5, M7=0, C7),
            (A0=1, B=1, C=0)
        }
}
```

etiqueta, representa
μdirección de salto

Microprograma de las instrucciones

- J dir

Ciclo	Op. Elemental	Señales activadas (resto a 0)	C B A0
0	PC ← IR (dir)	C2, T3, size = 10000, offset= 00000	0000 1 1

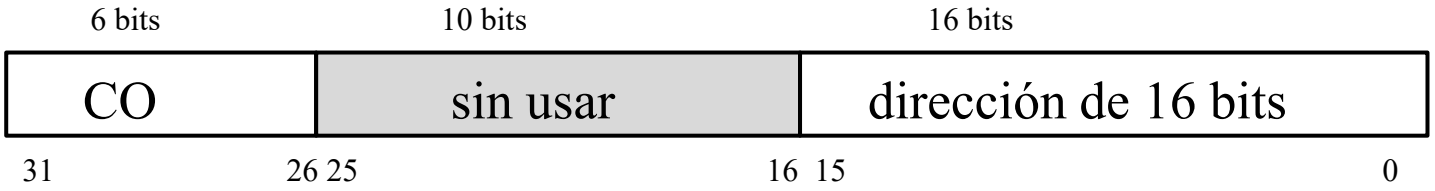

Grupo ARCOS

uc3m | Universidad Carlos III de Madrid

Tema 4 (II)
El procesador

Estructura de Computadores
Grado en Ingeniería Informática

cc BY NC SA